
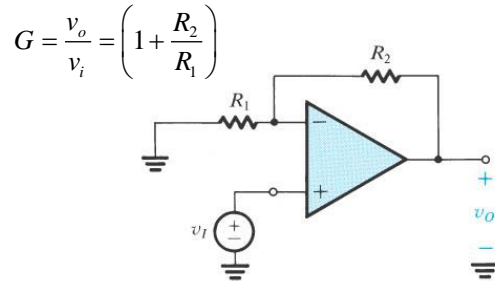


Formulário de Electrónica Geral

2. Amplificadores Operacionais

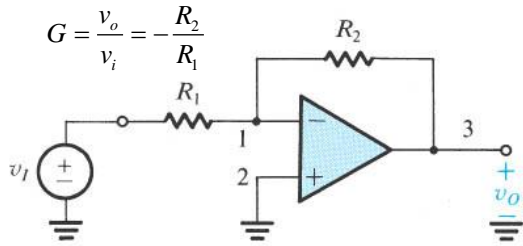

$\omega V_{om} \leq SR$ $SR = \left. \frac{dv_o}{dt} \right|_{\max}$

3. Filtros Activos

Butterworth

n	$\hat{H}(S)$
1	$\hat{S} + 1$
2	$\hat{S}^2 + 1,414 \hat{S} + 1$
3	$(\hat{S} + 1)(\hat{S}^2 + \hat{S} + 1)$

$A(\Omega) = 10 \log(1 + \varepsilon^2 \Omega^{2n})$

$\hat{S} = \sqrt[n]{\varepsilon} \frac{s^2 + \omega_0^2}{Bs}$; $\hat{S} = \sqrt[n]{\varepsilon} \frac{s}{\omega_p}$; $\hat{S} = \sqrt[n]{\varepsilon} \frac{\omega_p}{s}$; $\hat{S} = \sqrt[n]{\varepsilon} \frac{Bs}{s^2 + \omega_0^2}$

Chebyshev

$A_{Cheby}(\Omega) = 10 \log[1 + \varepsilon^2 C_n^2(\Omega)]$

$S = \frac{s^2 + \omega_0^2}{Bs}$; $S = \frac{s}{\omega_p}$; $S = \frac{\omega_p}{s}$; $S = \frac{Bs}{s^2 + \omega_0^2}$

$C_n(\Omega)$
Ω
$2\Omega^2 - 1$
$4\Omega^3 - 3\Omega$

$S = s / \omega_p$
$S = \omega_p / s$
$S = (s^2 + \omega_0^2) / Bs$
$S = Bs / (s^2 + \omega_0^2)$


Ap=0,5 dB $T(S) = K / D(S)$

n	K	D(S)
1	2,863	S+2,863
2	1,431	S ² +1,425S+1,516
3	0,716	(S+0,626) (S ² +0,626S+1,142)

Ap=1 dB $T(S) = K / D(S)$

n	K	D(S)
1	1,965	S+1,965
2	0,983	S ² +1,098S+1,103
3	0,491	(S+0,494) (S ² +0,490S+0,994)

KHN (Two Integrator in Loop - TIL)

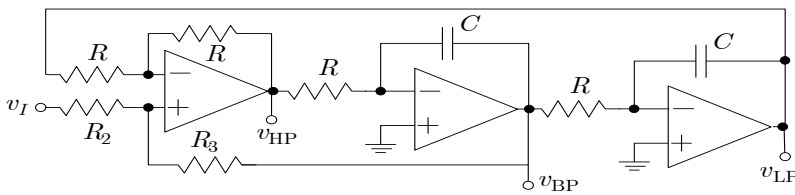


$$T_{LP}(s) = \frac{v_{LP}(s)}{v_i(s)} = \frac{k \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} ; \frac{R_3}{R_2} = 2Q - 1 ; k = 2 - \frac{1}{Q}$$

GIC

$$Y_1 = \frac{Y_2 Y_4 Y_6}{Y_3 Y_5}$$

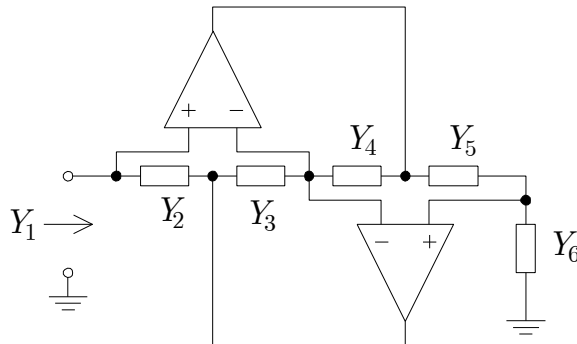


Tow-Thomas

C₁=AC, R₁=R/D, R₂=R/E, R₃=R/B, R₄=Q₀R


$$T(s) = - \frac{As^2 + \omega_0(B-D)s + E\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q_0}s + \omega_0^2}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

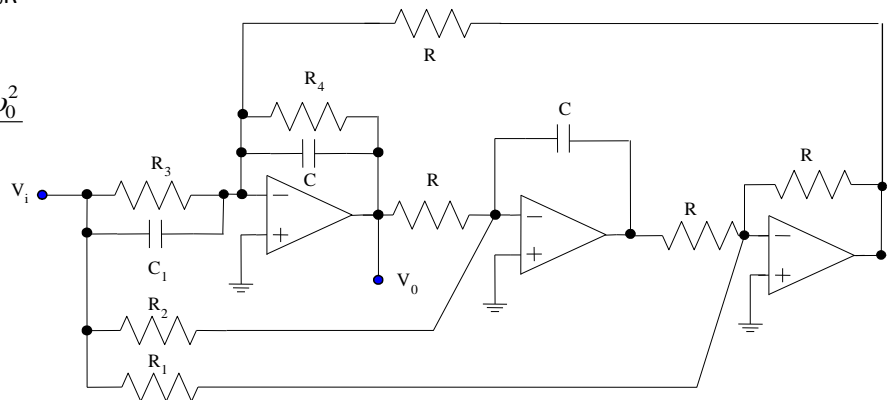

Sallen & Key

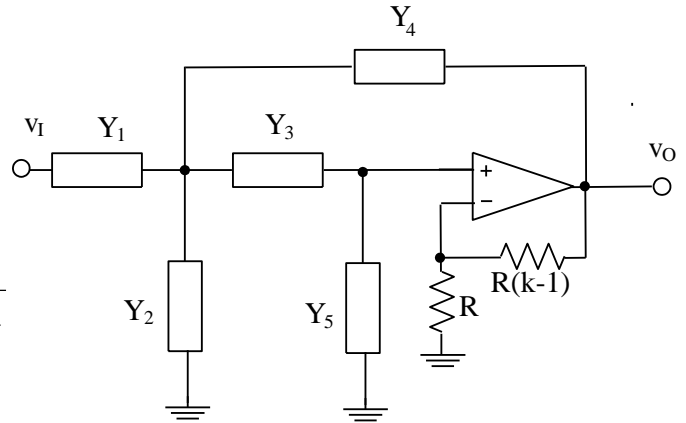
$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{kY_1Y_3}{(Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4) \cdot Y_5 + (Y_1 + Y_2) \cdot Y_3 + (1 - k)Y_3Y_4}$$



Tipo de filtro	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅
Passa-baixo	1/R ₁	0	1/R ₃	sC ₄	sC ₅
Passa-alto	sC ₁	0	sC ₃	1/R ₄	1/R ₅
Passa-banda	1/R ₁	sC ₂	sC ₃	1/R ₄	1/R ₅

Rauch
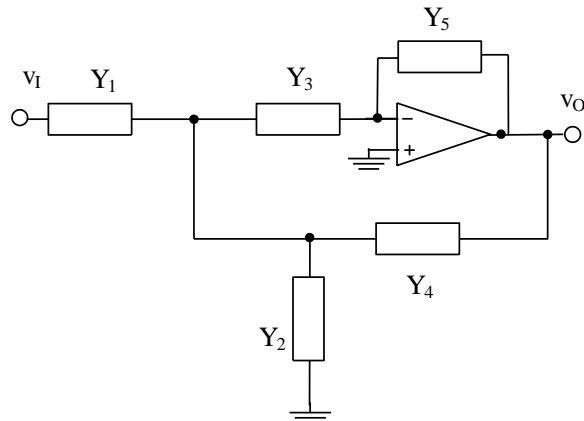
$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-Y_1Y_3}{(Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4) \cdot Y_5 + Y_3 \cdot Y_4}$$



Tipo de filtro	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅
Passa-baixo	1/R ₁	sC ₂	1/R ₃	1/R ₄	sC ₅
Passa-alto	sC ₁	1/R ₂	sC ₃	sC ₄	1/R ₅
Passa-banda	1/R ₁	1/R ₂	sC ₃	sC ₄	1/R ₅

4. Osciladores

CRITÉRIO DE BARKHAUSEN

$$A(j\omega_0)\beta(j\omega_0) = 1 \Rightarrow \begin{cases} |A(j\omega_0)\beta(j\omega_0)| = 1 \\ \arg\{A(j\omega_0)\beta(j\omega_0)\} = 0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} \operatorname{Re}\{A(j\omega_0)\beta(j\omega_0)\} = 1 \\ \operatorname{Im}\{A(j\omega_0)\beta(j\omega_0)\} = 0 \end{cases}$$

Tensão aos terminais de um condensador a ser carregado por um sinal em degrau via uma resistência

$$v_C = v_C(\infty) + [v_C(0) - v_C(\infty)]e^{-\frac{t}{RC}}$$

5. Conversores A/D e D/A

Resposta em frequência de sistemas amostrados:

$$T(s)\Big|_{s=j\omega} = T(z)\Big|_{z=e^{j\omega T}} = T(z)\Big|_{z=e^{j\gamma}}$$

6. Conversores Electrónicos de Potência

$$\eta = \frac{V_0 I_0}{V_I I_I}$$

Redutor	Amplificador	Redutor-Amplificador
$V_0 = V_I D$	$V_0 = \frac{V_I}{1-D}$	$V_0 = -V_I \frac{D}{1-D}$
$\frac{L}{R} > \frac{1-D}{2f_s}$	$\frac{L}{R} > \frac{D(1-D)^2}{2f_s}$	$\frac{L}{R} > \frac{(1-D)^2}{2f_s}$
$V_0 = \frac{D}{D+D_0} V_I$	$V_0 = \frac{D+D_0}{D_0} V_I$	$V_0 = -\frac{D}{D_0} V_I$
$D_0^2 + DD_0 - \frac{2L}{RT} = 0$	$\frac{D+D_0}{DD_0} = \frac{RT}{2L}$	$D_0 = \sqrt{\frac{2L}{RT}}$

7. Filtros Digitais

Transformação Bilinear

$$s = \frac{2}{T_s} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$$

Resposta em Frequência

$$s = j\omega$$

$$z = e^{j\omega T_s} = e^{j\gamma}, \gamma = \omega T_s$$

$$\tau(\omega) = -\frac{\partial \phi}{\partial \omega}$$

$$e^{jx} = \cos(x) + j\sin(x), \cos(x) = \frac{1}{2}(e^{jx} + e^{-jx}), \sin(x) = \frac{1}{2j}(e^{jx} - e^{-jx})$$

$$1+e^{jx} = e^{jx/2}(e^{jx/2} + e^{-jx/2}) = e^{jx/2} 2\cos(x/2)$$