
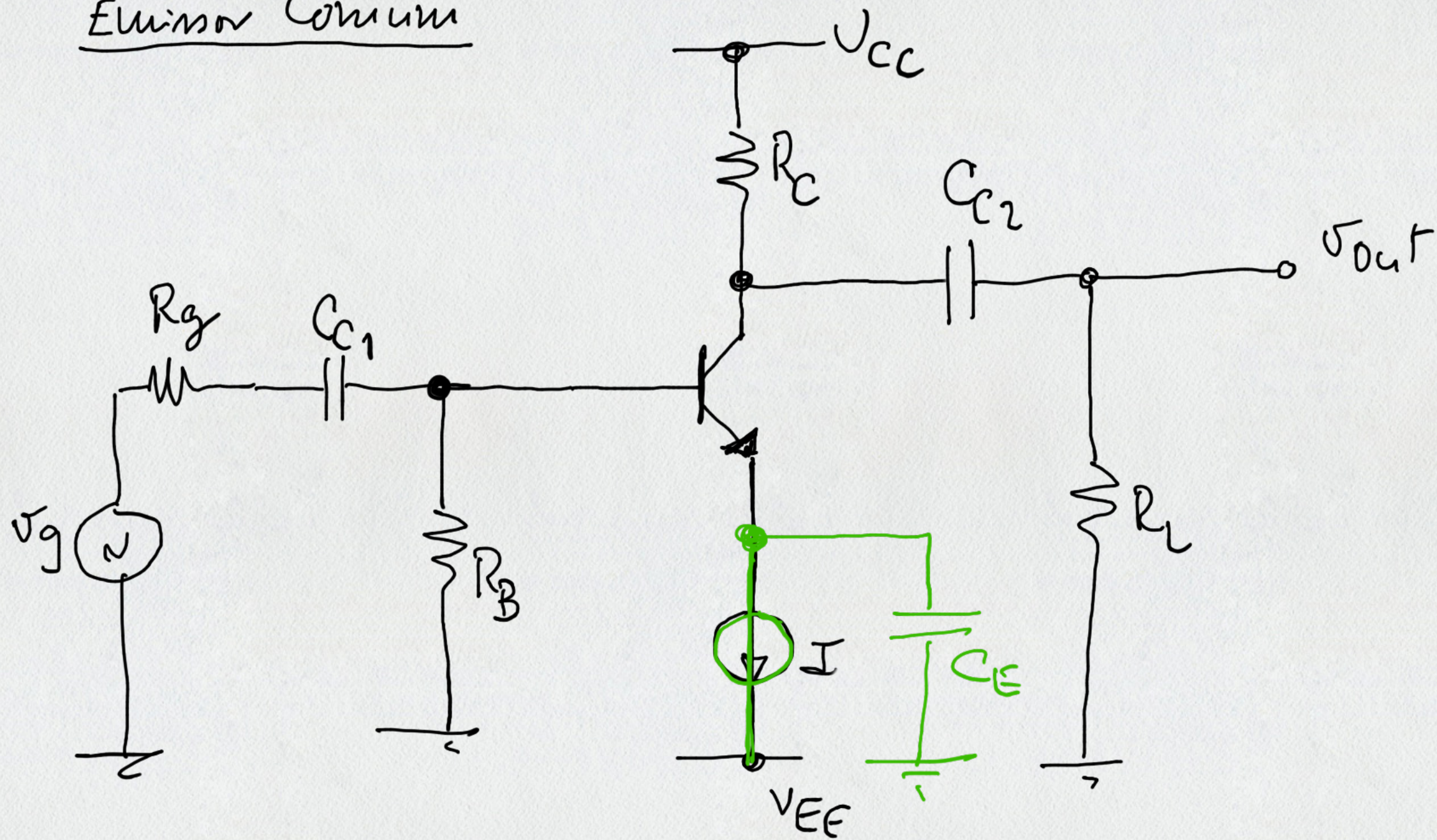


Eliminou Comum

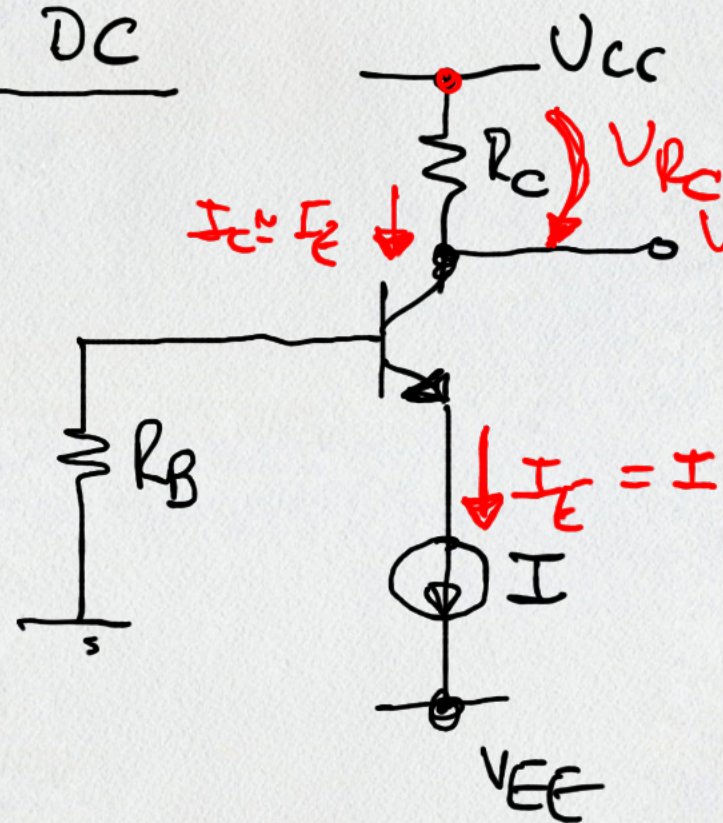

Elu DC




$I_c = I_e$   
 $V_{out} = V_{cc} - V_{R_c} = V_{cc} - R_c \cdot I_c$


$I$  é uma fonte de corrente independente

Elu AC

—||— ⇒ ———  
 Anular as fontes DC

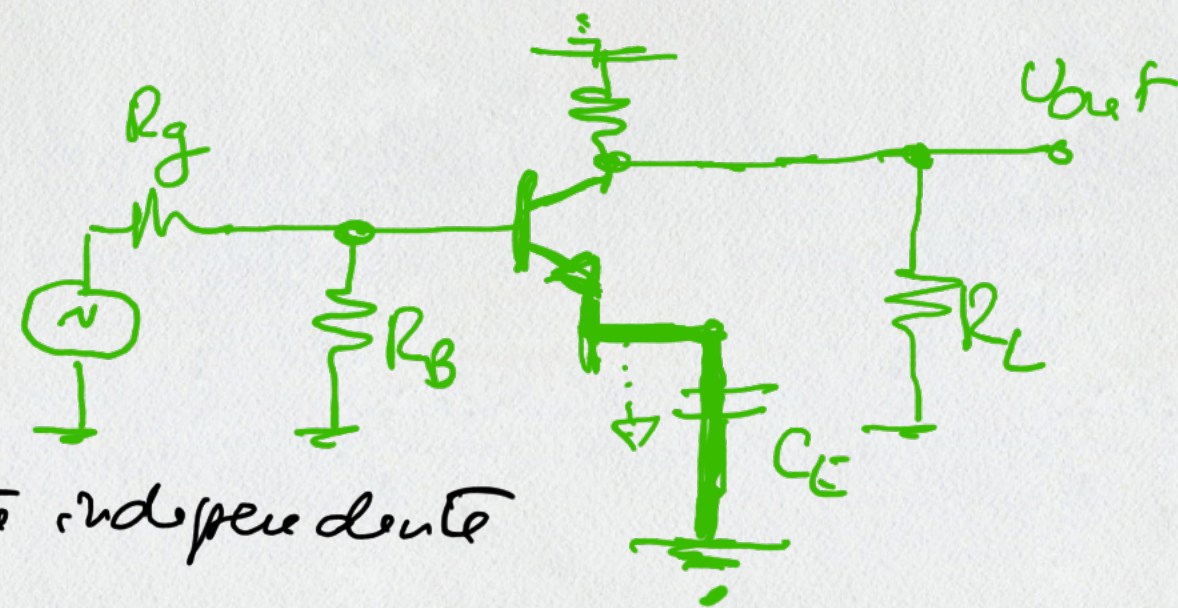



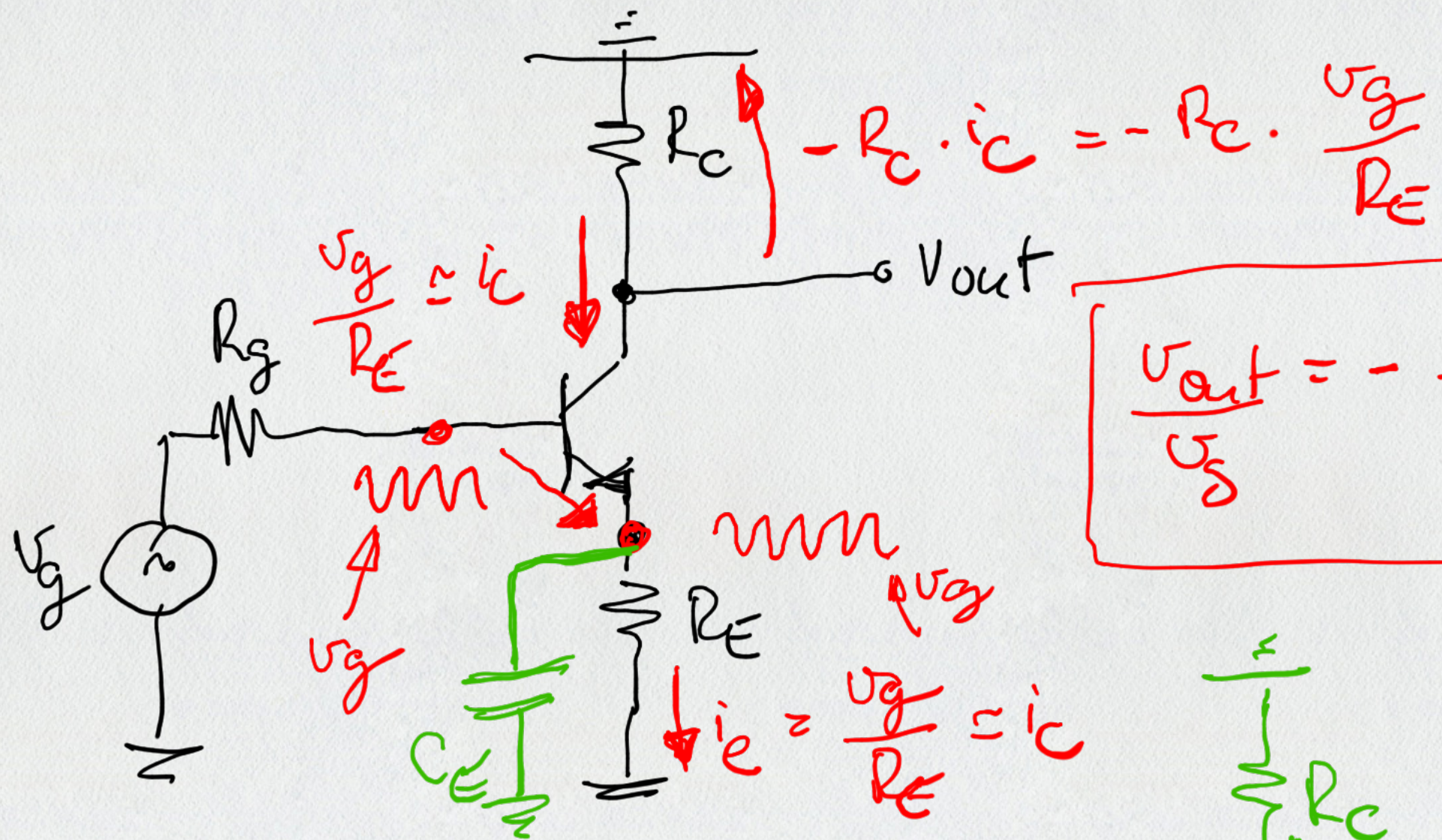


$$-R_c \cdot i_c = -R_c \cdot \frac{v_g}{R_E}$$


$$\frac{v_{out}}{v_g} = -\frac{R_c}{R_E}$$

Ganho de tensão


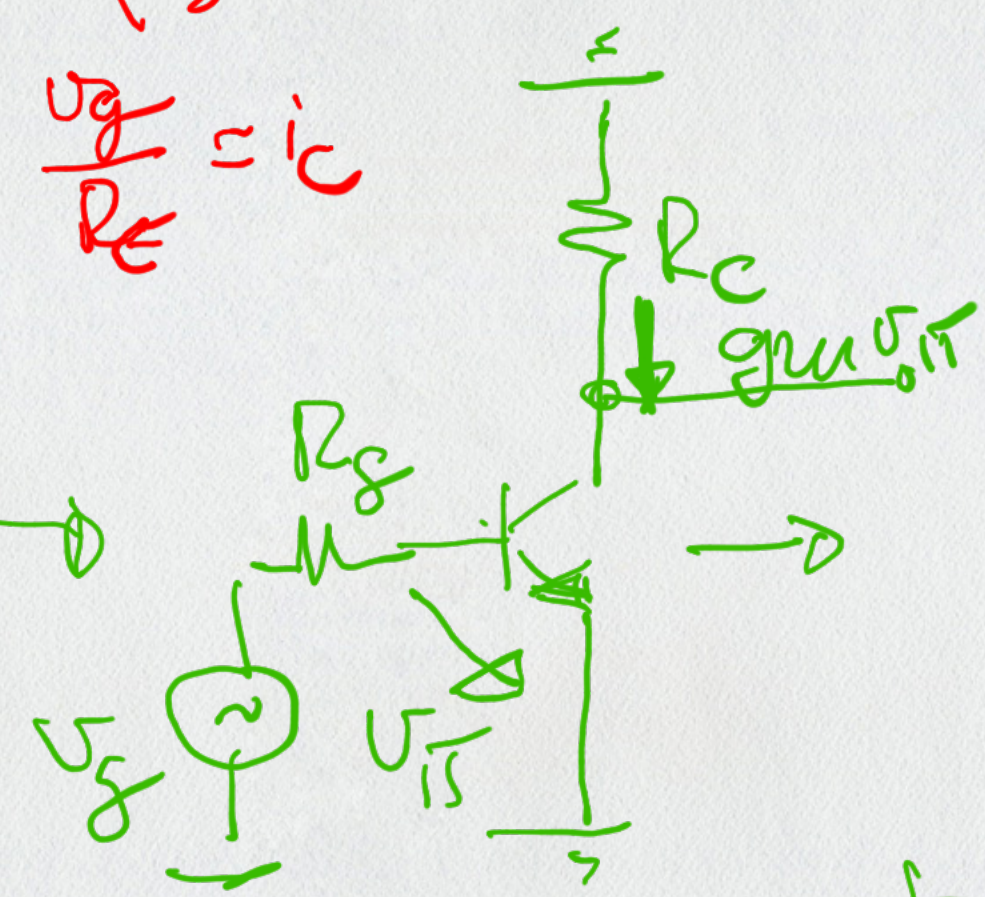
$$\frac{v_{out}}{v_g} = -\frac{R_c}{R_E}$$



$$v_{out} = -g_m v_{\pi} R_c$$

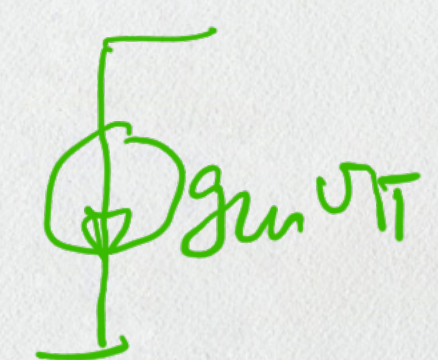


$$\frac{v_{out}}{v_g} = -g_m R_c$$

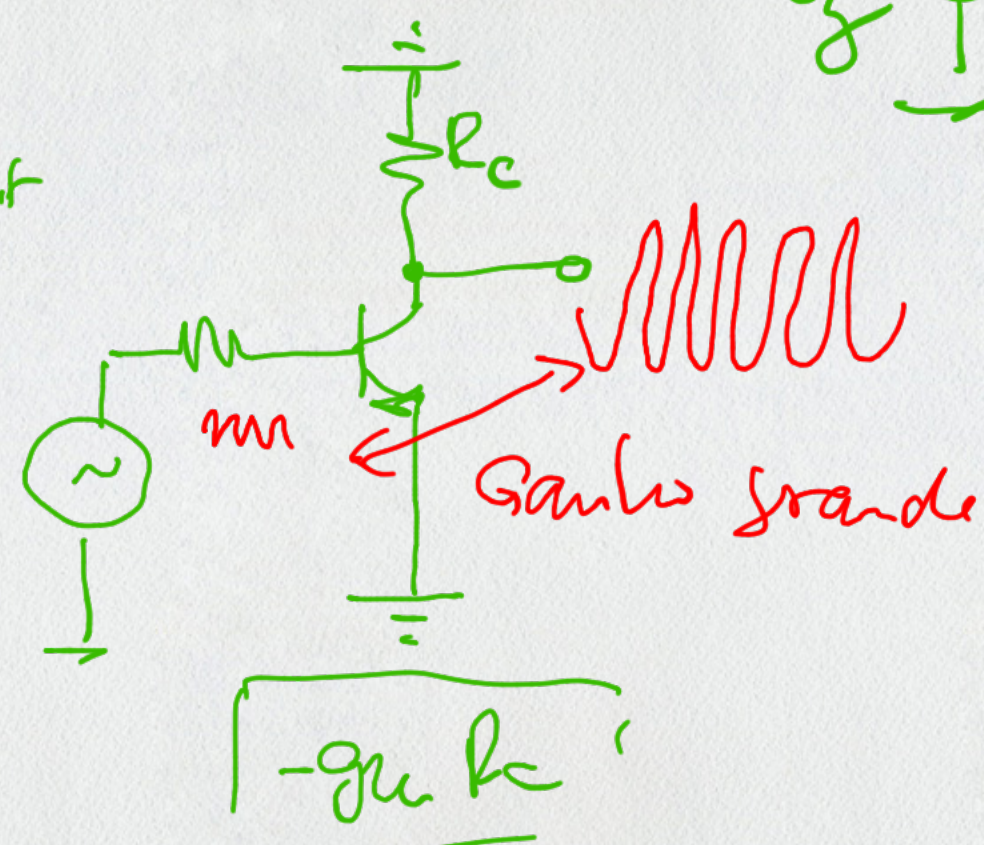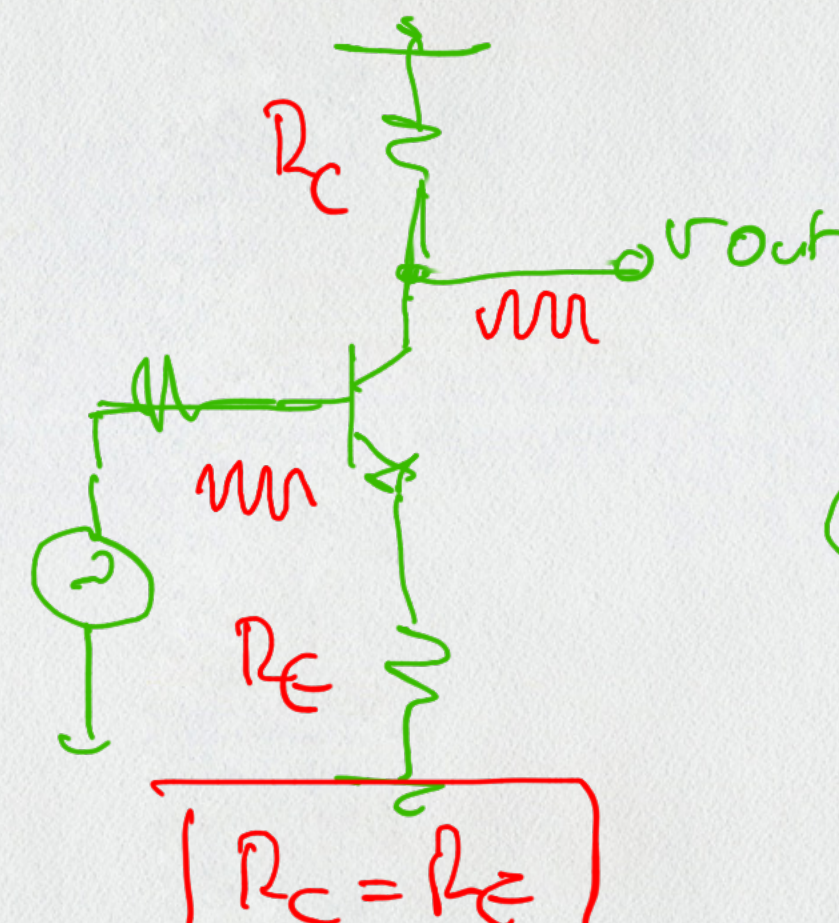


Ganho de tensão

$$-g_m R_c$$



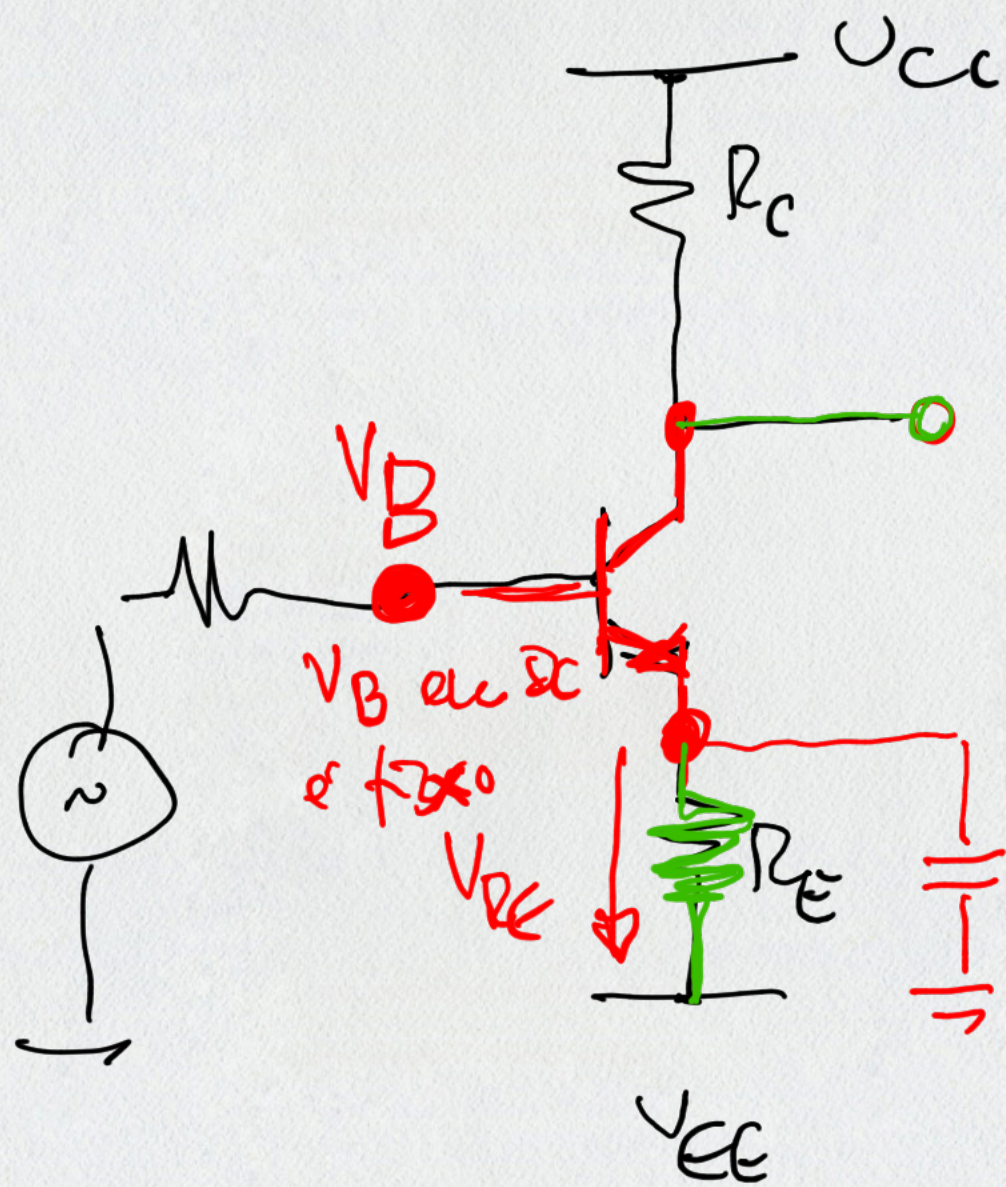

Qual é o papel de  $R_E$ ??

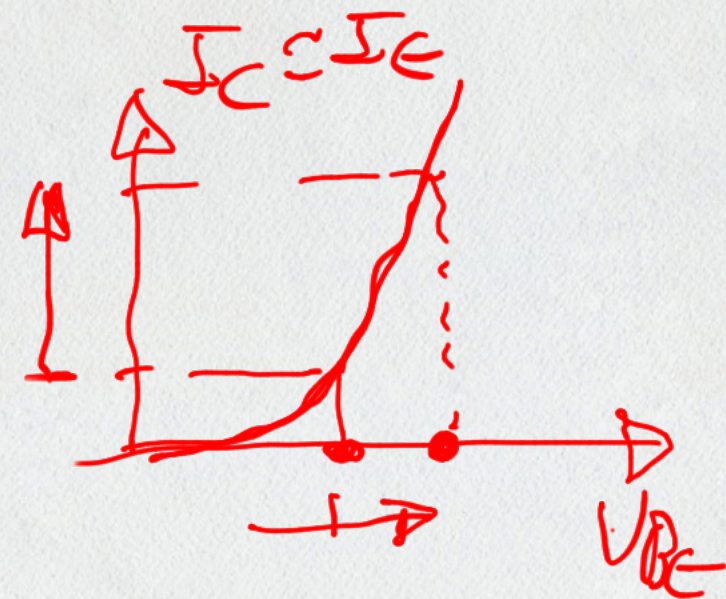

$R_E \rightarrow$  Estabilizar o PFR

à custa de perda de ganho

em AC

Para recuperar o ganho  $\rightarrow$

$C_E$  de desacoplamento p/ ligar o emissor à terra.

