

Problema 4.7 (Par diferencial MOS)

Considerar o circuito representado na Fig. P4.7, em que os parâmetros dos transistores são iguais, sendo $k = 10 \mu\text{A V}^{-2}$, $V_t = 1 \text{ V}$ e $V_A = 50 \text{ V}$.

- (a) Calcular i_{D1}/I_{SS} e i_{D2}/I_{SS} quando

$$v_D/(V_{GS} - V_t) = 0, 0.2, 0.5, 1 \text{ e } \sqrt{2}$$

- (b) Representar graficamente as características de transferência $i_{D1}(v_I)$, $i_{D2}(v_I)$ e $v_O(v_I)$.
- (c) Determinar a transcondutância e a resistência de saída do par diferencial e calcular o ganho de tensão v_o/v_i , em vazio e com $R_L = 100 \text{ k}\Omega$.

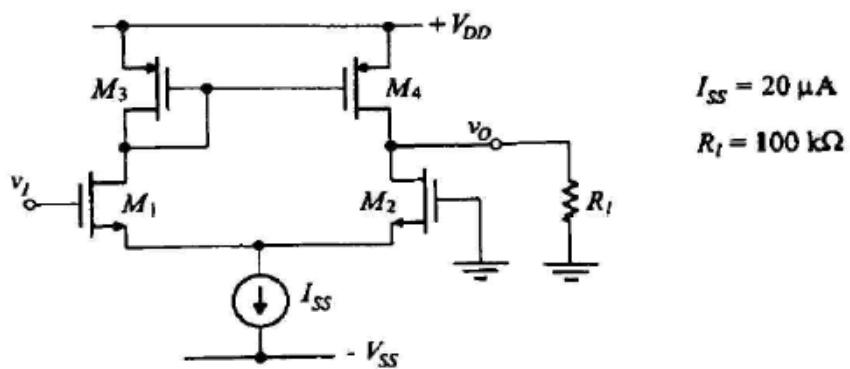


Fig. P4.7