
 


 


TÉCNICO LISBOA

Sistemas Digitais



Circuitos Combinatórios

Sumário

 

- **Noção de Circuito Combinatório**

- Definição

- **Tempo de Propagação**


- Tempos de propagação numa porta lógica
- Diagrama temporal
- Noção de caminho crítico

- **Circuitos Combinatórios Simples**

- Codificadores
- Descodificadores
- Multiplexers
- Demultiplexers


- **Circuitos Aritméticos**

 - Somadores elementares
 - Circuito Ripple-Carry
 - Representação de números com sinal
 - Operações com números com sinal
- Subtractores
- Comparadores
- Unidade Lógica e Aritmética
- Bits de estado/Flags




Noção de Circuito Combinatório
 
$$Q = \overline{(A \cdot B)} \cdot \overline{(A+B)} \cdot C$$




C	B	A	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

 


- **Circuito Combinatório:**

 - A saída é uma função que depende apenas da entrada atual;
- Definido através de:
 - **Função Booleana** – Ex: $Q = \overline{(A \cdot B)} \cdot \overline{(A + B)} \cdot C$
 - **Diagrama lógico**
 - **Tabela de verdade**




C	B	A	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Noção de Circuito Combinatório

 

- **Circuito Combinatório:**

 
- A saída é uma função que depende apenas da entrada atual;




- Definido em contraste com a noção de **circuito sequencial**, em que a saída depende não só da entrada atual, mas também do valores anteriores dessa entrada...

i.e., circuitos sequenciais têm “efeito de memória”, enquanto que um circuito combinatório não.


↳ Veremos em breve...

 

Tempo de Propagação

 


Tempos de Propagação

 

 
- Tempo de Propagação – analogia com o movimento ondulatório






- **Circuito Combinatório:**

 - Até ao momento, tem-se assumido um modelo **ideal** dos circuitos lógicos, em que a saída muda instantaneamente face aos valores na entrada do circuito.
- Na realidade, todos os circuitos caracterizam-se por um certo **tempo de propagação**, entre as entradas e as saídas, e que depende no número e complexidade das portas lógicas envolvidas:





Tempos de Propagação

 


- Tempo de Propagação:

  - Corresponde ao intervalo de tempo necessário para que uma alteração na entrada se propague até à saída de uma determinada porta lógica ou circuito combinatório.
 - t_{PHL} - Tempo de propagação de H para L na saída, desde a variação da entrada.
 - t_{PLH} - Tempo de propagação de L para H na saída, desde a variação da entrada.



Tempos de Propagação

 

- Tempo de Propagação:

- Exemplo (para TTL LS):

- Valores Típicos: 8 a 10 ns
- Valores Máximos: 15 a 20 ns

- **ATENÇÃO:** Em geral, os tempos de propagação aumentam com o número de entradas ligadas à saída da porta lógica (fan-out).

- Na determinação do atraso máximo na propagação de um sinal através de um circuito combinatório consideram-se, sempre, os valores máximos.


 
 
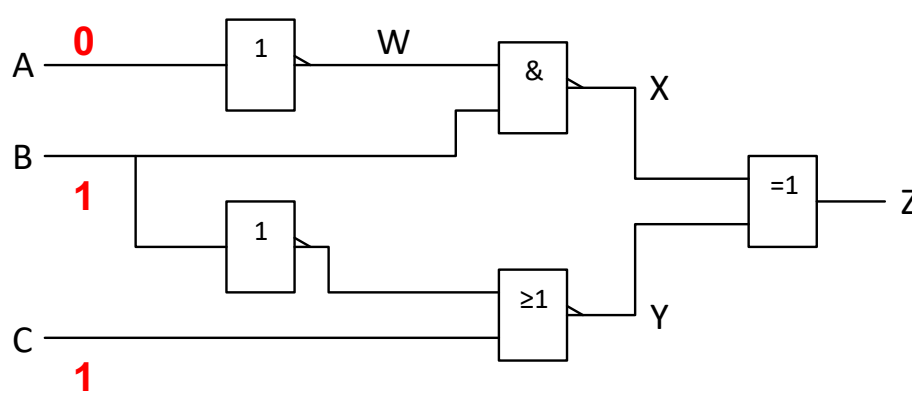


Diagrama Temporal

 

	t_{PHL}	t_{PLH}
NOT	14ns	15ns
NAND	15ns	17ns
NOR	24ns	22ns
XOR	30ns	32ns

Estado inicial

A 0
B 1
C 1



 W

 X

 Y

 Z

Diagrama Temporal

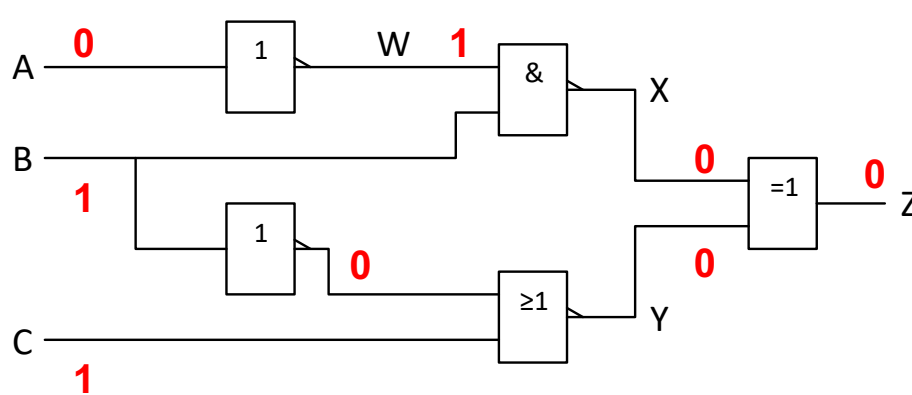
 


	t_{PHL}	t_{PLH}
NOT	14ns	15ns
NAND	15ns	17ns
NOR	24ns	22ns
XOR	30ns	32ns

Estado inicial

A	0
B	1
C	1
W	1
X	0
Y	0
Z	0

Diagrama Temporal

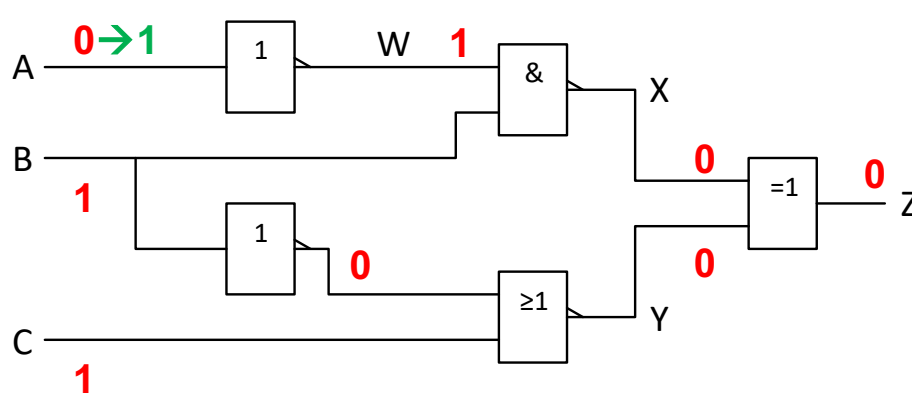
 


	t_{PHL}	t_{PLH}
NOT	14ns	15ns
NAND	15ns	17ns
NOR	24ns	22ns
XOR	30ns	32ns

Transição da
Entrada A



Diagrama Temporal

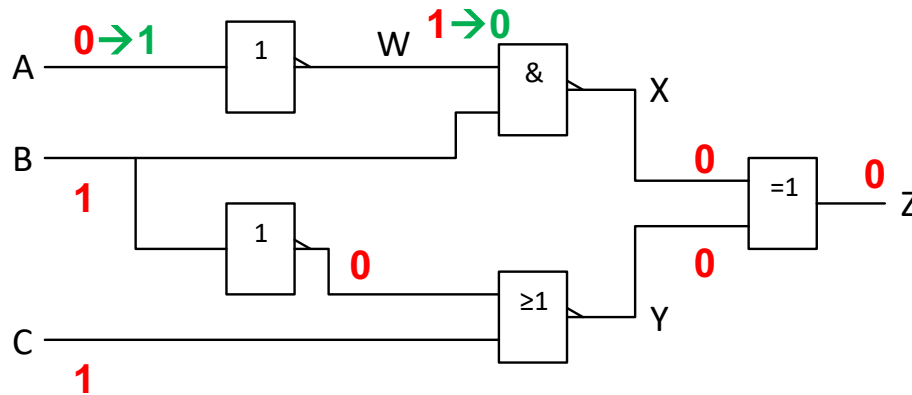 

	t_{PHL}	t_{PLH}
NOT	14ns	15ns
NAND	15ns	17ns
NOR	24ns	22ns
XOR	30ns	32ns

Transição da Entrada A


 
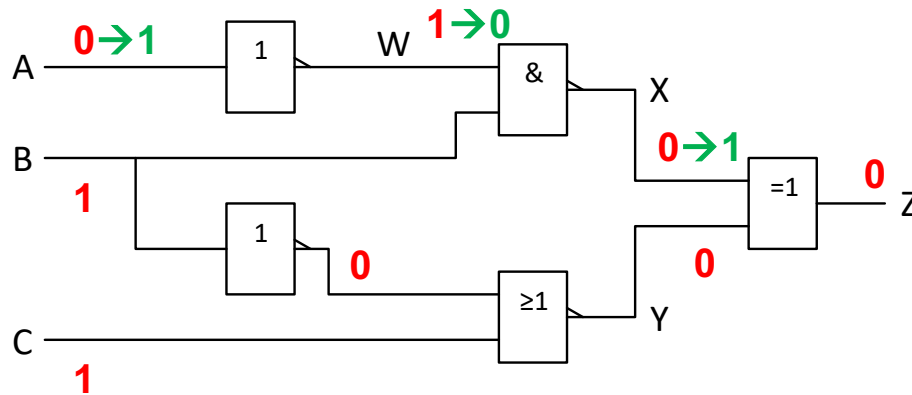


Diagrama Temporal

 

	t_{PHL}	t_{PLH}
NOT	14ns	15ns
NAND	15ns	17ns
NOR	24ns	22ns
XOR	30ns	32ns

Transição da Entrada A


 
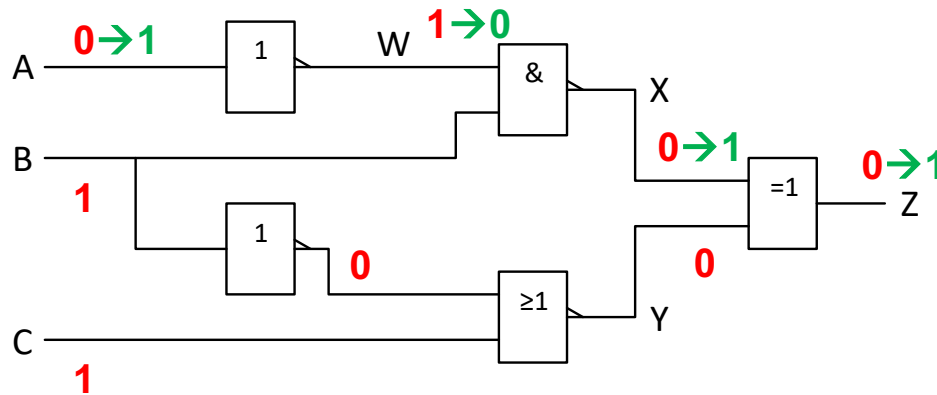


Diagrama Temporal

 

	t_{pHL}	t_{pLH}
NOT	14ns	15ns
NAND	15ns	17ns
NOR	24ns	22ns
XOR	30ns	32ns

Transição da Entrada A


 
 


Diagrama Temporal

 

	t_{pHL}	t_{pLH}
NOT	14ns	15ns
NAND	15ns	17ns
NOR	24ns	22ns
XOR	30ns	32ns

Transição da Entrada C



 
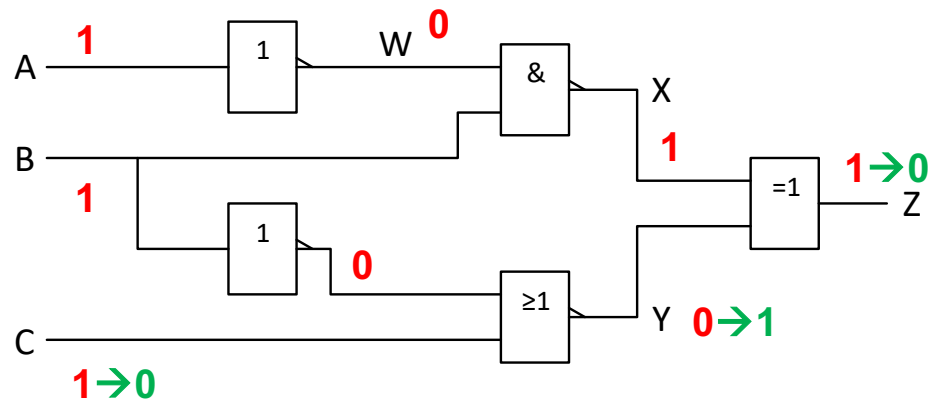


Diagrama Temporal


 


	t_{pHL}	t_{pLH}
NOT	14ns	15ns
NAND	15ns	17ns
NOR	24ns	22ns
XOR	30ns	32ns

Transição da Entrada C

 

Cálculo do Atraso Máximo

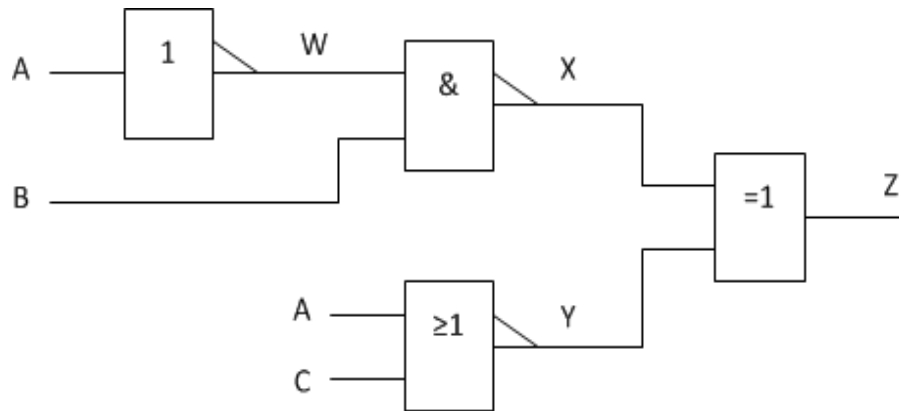 

	t_{pHL}	t_{pLH}
NOT	14ns	15ns
NAND	15ns	17ns
NOR	24ns	22ns
XOR	30ns	32ns



- O atraso máximo de um dado circuito é calculado como: $t_p = \max\{ t_{pLH} ; t_{pHL} \}$

em que:

t_{pLH} - máximo tempo de propagação de uma qualquer entrada para a saída que leva a saída a transitar de Low para High

t_{pHL} - máximo tempo de propagação de uma qualquer entrada para a saída que leva a saída a transitar de High para Low

Cálculo do Atraso Máximo

 
 


	t_{PHL}	t_{PLH}
NOT	14ns	15ns
NAND	15ns	17ns
NOR	24ns	22ns
XOR	30ns	32ns

- O cálculo do tempo de propagação t_{pLH} é calculado verificando todos os casos possíveis...
E depois escolhendo o pior:

1. $X=0$, $Y=0 \rightarrow 1$
2. $X=0 \rightarrow 1$, $Y=0$
3. $X=1$, $Y=1 \rightarrow 0$
4. $X=1 \rightarrow 0$, $Y=1$

Cálculo do Atraso Máximo

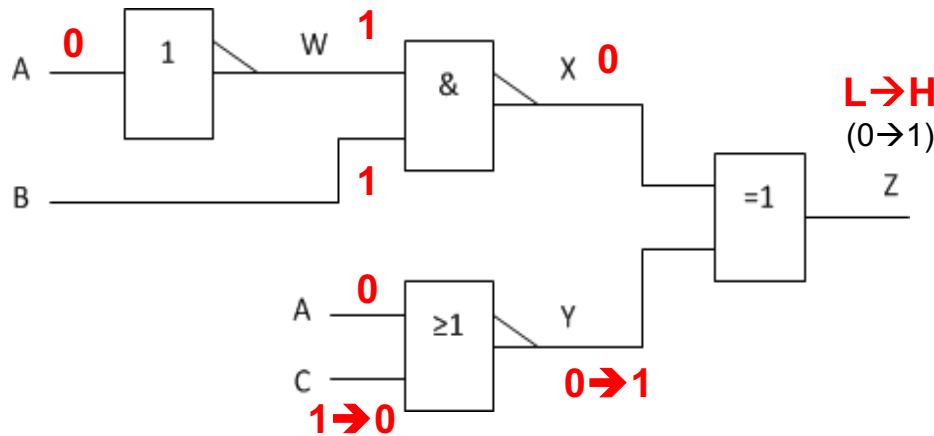 



	t_{PHL}	t_{PLH}
NOT	14ns	15ns
NAND	15ns	17ns
NOR	24ns	22ns
XOR	30ns	32ns

- O cálculo do tempo de propagação t_{pLH} é calculado verificando todos os casos possíveis... E depois escolhendo o pior:

1. X=0 , Y=0 → 1
2. X=0 → 1 , Y=0
3. X=1 , Y=1 → 0
4. X=1 → 0 , Y=1

X=0 → B=1, W=1 , A=0
 Logo C transita 1 → 0
 $t_{pLH} = t_{pLH}(\text{NOR}) + t_{pLH}(\text{XOR}) = 54\text{ns}$

Cálculo do Atraso Máximo

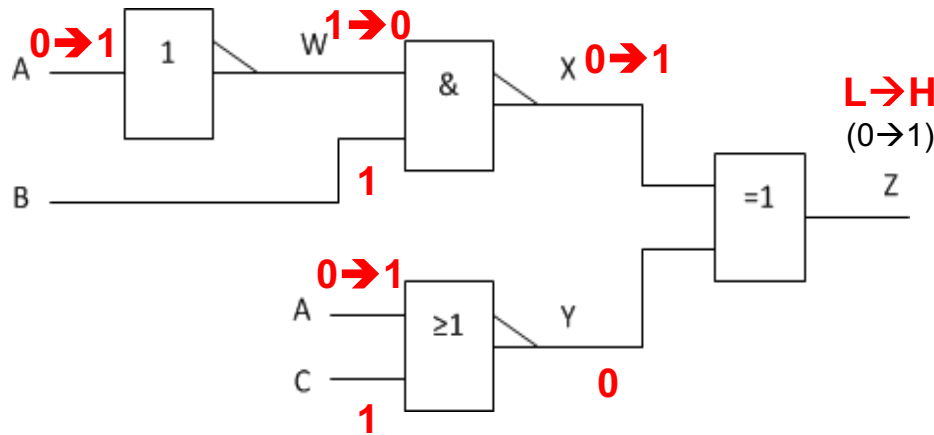 



	t_{pHL}	t_{pLH}
NOT	14ns	15ns
NAND	15ns	17ns
NOR	24ns	22ns
XOR	30ns	32ns

- O cálculo do tempo de propagação t_{pLH} é calculado verificando todos os casos possíveis... E depois escolhendo o pior:

1. X=0 , Y=0 → 1
2. X=0 → 1 , Y=0
3. X=1 , Y=1 → 0
4. X=1 → 0 , Y=1

O pior caso corresponde à transição vir da porta NOT:
 A transita 0 → 1
 $t_{pLH} = t_{pHL}(NOT) + t_{pLH}(NAND) + t_{pLH}(XOR)$
 $= 14+17+32=63ns$

Cálculo do Atraso Máximo

  



	t_{pHL}	t_{pLH}
NOT	14ns	15ns
NAND	15ns	17ns
NOR	24ns	22ns
XOR	30ns	32ns

- O cálculo do tempo de propagação t_{pLH} é calculado verificando todos os casos possíveis... E depois escolhendo o pior:

- $X=0$, $Y=0 \rightarrow 1$
- $X=0 \rightarrow 1$, $Y=0$
- $X=1$, $Y=1 \rightarrow 0$
- $X=1 \rightarrow 0$, $Y=1$

$$t_{pLH} = t_{pHL}(\text{NOR}) + t_{pLH}(\text{XOR}) = 24 + 32 = 56\text{ns}$$

Cálculo do Atraso Máximo

  

	t_{pHL}	t_{pLH}
NOT	14ns	15ns
NAND	15ns	17ns
NOR	24ns	22ns
XOR	30ns	32ns



- O cálculo do tempo de propagação t_{pLH} é calculado verificando todos os casos possíveis...
E depois escolhendo o pior:

1. $X=0$, $Y=0 \rightarrow 1$
2. $X=0 \rightarrow 1$, $Y=0$
3. $X=1$, $Y=1 \rightarrow 0$
4. $X=1 \rightarrow 0$, $Y=1$

$$t_{pLH} = t_{pHL}(\text{NAND}) + t_{pLH}(\text{XOR}) =$$

$$= 15 + 32 = 47\text{ns}$$

Cálculo do Atraso Máximo

  

	t_{PHL}	t_{PLH}
NOT	14ns	15ns
NAND	15ns	17ns
NOR	24ns	22ns
XOR	30ns	32ns



- O cálculo do tempo de propagação t_{pLH} é calculado verificando todos os casos possíveis...
E depois escolhendo o pior:

- | | | | | |
|--------|-------|-------|---|------------------|
| 1. X=0 | , Y=0 | → 1 | → | $t_{pLH} = 54ns$ |
| 2. X=0 | → 1 | , Y=0 | → | $t_{pLH} = 63ns$ |
| 3. X=1 | , Y=1 | → 0 | → | $t_{pLH} = 56ns$ |
| 4. X=1 | → 0 | , Y=1 | → | $t_{pLH} = 47ns$ |

**Tempo máximo
de propagação**

$$t_{pLH} = 63ns$$

Cálculo do Atraso Máximo

  

	t_{PHL}	t_{PLH}
NOT	14ns	15ns
NAND	15ns	17ns
NOR	24ns	22ns
XOR	30ns	32ns



- O cálculo do tempo de propagação t_{pLH} é calculado verificando todos os casos possíveis...
E depois escolhendo o pior:

1. $X=0$, $Y=0 \rightarrow 1$
2. $X=0 \rightarrow 1$, $Y=0$
3. $X=1$, $Y=1 \rightarrow 0$
4. $X=1 \rightarrow 0$, $Y=1$



- **Ver todos os casos possíveis...**
- **verificar qual é o pior!!!**

Cálculo do Atraso Máximo

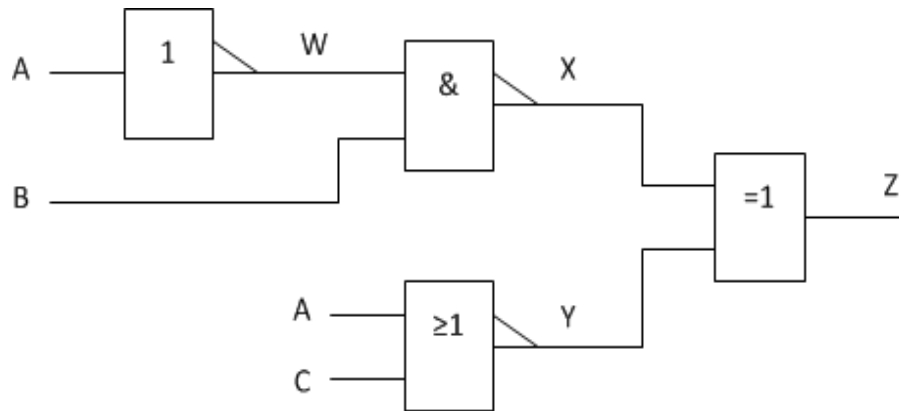 

	t_{pHL}	t_{pLH}
NOT	14ns	15ns
NAND	15ns	17ns
NOR	24ns	22ns
XOR	30ns	32ns


- O atraso máximo de um dado circuito é calculado como: $t_p = \max\{ t_{pLH} ; t_{pHL} \}$

em que:


t_{pLH} - máximo tempo de propagação de uma qualquer entrada para a saída que leva a saída a transitar de Low para High

t_{pHL} - máximo tempo de propagação de uma qualquer entrada para a saída que leva a saída a transitar de High para Low

 Cálculo do Caminho com Atraso de Propagação Máximo



- Exemplo:

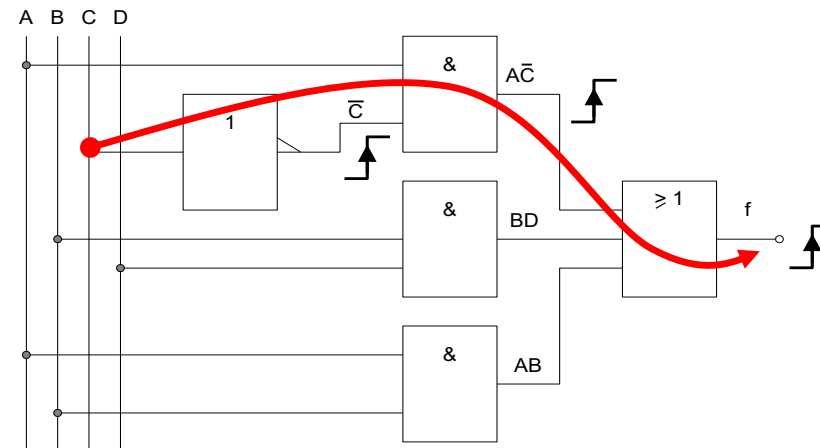


O caminho de atraso máximo é activado quando C comuta e A=1, B.D=0 e A.B=0.

$$t_{PLHtotal} = t_{PLHnot} + t_{PLHand} + t_{PLHor}$$


ou

$$t_{PHLtotal} = t_{PHLnot} + t_{PHLland} + t_{PHLor}$$

 Cálculo do Caminho com Atraso de Propagação Máximo




- Exemplo (cont.):

 


$$t_{P \max} = \max(14ns + 17ns + 24ns; 15ns + 20ns + 22ns)$$

$$= \max(55ns; 57ns) = 57ns$$

 


	t_{PHL}	t_{PLH}
NOT	14ns	15ns
AND	17ns	20ns
OR	24ns	22ns

 Cálculo do Caminho com Atraso de Propagação Máximo (com NANDs)



- Exemplo:

 


O caminho de atraso máximo é activado quando C comuta e $A=1$, $\overline{B.D}=1$ e $\overline{A.B}=1$.

$$t_{PLHtotal} = t_{PLHnot} + t_{PHLnand1} + t_{PLHnand2}$$


ou

$$t_{PHLtotal} = t_{PHLnot} + t_{PLHnand1} + t_{PHLnand2}$$

 Cálculo do Caminho com Atraso de Propagação Máximo (com NANDs)




- Exemplo (cont.)

 


$$t_{P \max} = \max(14ns + 16ns + 17ns; 15ns + 17ns + 16ns)$$



$$= \max(47ns; 48ns) = 48ns$$

 


	t_{PHL}	t_{PLH}
NOT	14ns	15ns
NAND	17ns	16ns

 

Circuitos combinatórios simples

 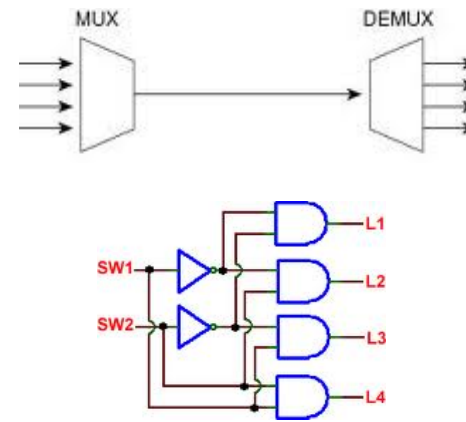

Descodificador

 


- Descodificador (em inglês, Decoder)

- O descodificador binário é um circuito combinatório que permite, perante uma combinação de entradas, activar uma e só uma saída.


I1	I0	O0	O1	O2	O3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

DESCODIFICADOR 2:4

 

- No símbolo do componente, o índice dos sinais de entrada/saída permite identificar claramente as saídas e o “peso” de cada um dos sinais de entrada.


Descodificador

 


- **Descodificador com entrada de ativação (*Enable*):**
 - A entrada de **ENABLE** permite, quando ativa (neste caso, a “1”), que o descodificador funcione normalmente. Quando não ativa, inibe o seu funcionamento fazendo com que todas as saídas fiquem inativas (neste caso, todas a “0”).

EN	I1	I0	O0	O1	O2	O3
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0

DESCODIFICADOR 2:4

 

Descodificador

 

- Descodificador: estrutura interna

- A figura representa a estrutura interna de um descodificador binário de 2 entradas.
- Cada saída representa uma das combinações possíveis das entradas


I1	I0	O0	O1	O2	O3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

$$O_0 = \bar{I}_1 \cdot \bar{I}_0$$


$$O_2 = I_1 \cdot \bar{I}_0$$

$$O_1 = \bar{I}_1 \cdot I_0$$

$$O_3 = I_1 \cdot I_0$$

 


Descodificador

 


- Descodificador com saídas ativas a zero

- No símbolo do componente, o Δ na saída indica que esta é ativa a “0”, i.e., a saída selecionada tem um “0” e as outras têm um “1”.
(funciona como se tivesse um inversor na saída)


I1	I0	O0	O1	O2	O3
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

 

 


- Descodificadores: exemplos de componentes


DESCODIFICADOR 3:8

 

DUAL DECODER 2:4

 


DUAL DECODER 2:4

 

- Nos 3 exemplos os sinais de saída são ativos a zero.
- No 138 o Enable é um AND de 3 entradas, 2 delas negadas.
- No 139 o Enable é ativo a zero.
- No 155 o Enable é um AND de 2 entradas, 1 delas negada.


Codificador

 

- Codificador (em inglês, encoder):


- O codificador binário é um circuito combinatório que indica qual das entradas possíveis é que está ativa (neste caso, a “1”).

I3	I2	I1	I0	O1	O0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

 

- Nesta versão simples, o codificador só considera 4 das 16 combinações possíveis de entrada.
- O circuito não distingue a situação de todas as entradas estarem a “0”.
- O circuito não distingue as situações em que estão a “1” mais do que uma entrada.


Codificador

 

- Codificador de prioridade:


- A saída V indica se existe pelo menos uma entrada activa (a “1”).

I3	I2	I1	I0	O1	O0	V
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1
0	1	X	X	1	0	1
1	X	X	X	1	1	1

 

- As entradas deste codificador têm uma ordem de prioridades: em caso de mais de uma entrada ativa (a “1”) é considerada a de maior prioridade.
- A entrada I3 é a de maior prioridade, seguida da I2, da I1, e a I0 é a de menor prioridade.



Multiplexer

 

- **Multiplexer:**

- O multiplexer é um circuito combinatório que permite, através da especificação dos sinais de seleção, encaminhar uma das N entradas de dados para a saída.


Exemplo: multiplexer 4:1

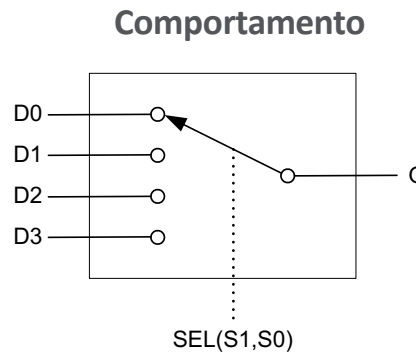 

S1	S0	O
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3

- As entradas de seleção determinam a entrada de dados cujo valor é colocado na saída.


Multiplexer

 


- Multiplexer: estrutura interna

S1	S0	O
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3
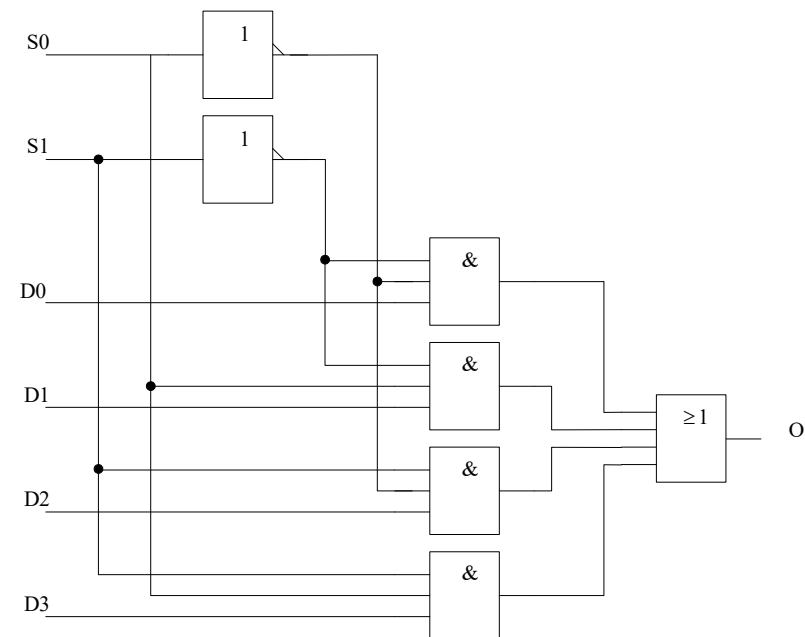
$$O = D_0 \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_0 + D_1 \cdot \bar{S}_1 \cdot S_0 + D_2 \cdot S_1 \cdot \bar{S}_0 + D_3 \cdot S_1 \cdot S_0$$




Multiplexer

 


- Multiplexer: estrutura interna alternativa

S1	S0	O
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3

 


Multiplexer

 


- Multiplexer: simbologia

**MULTIPLEXER 4:1
simples**

 


**MULTIPLEXER 4:1
com enable**

 


EN	S1	S0	O
1	0	0	D0
1	0	1	D1
1	1	0	D2
1	1	1	D3
0	X	X	0


Multiplexer

 


- Multiplexer: saída tri-state

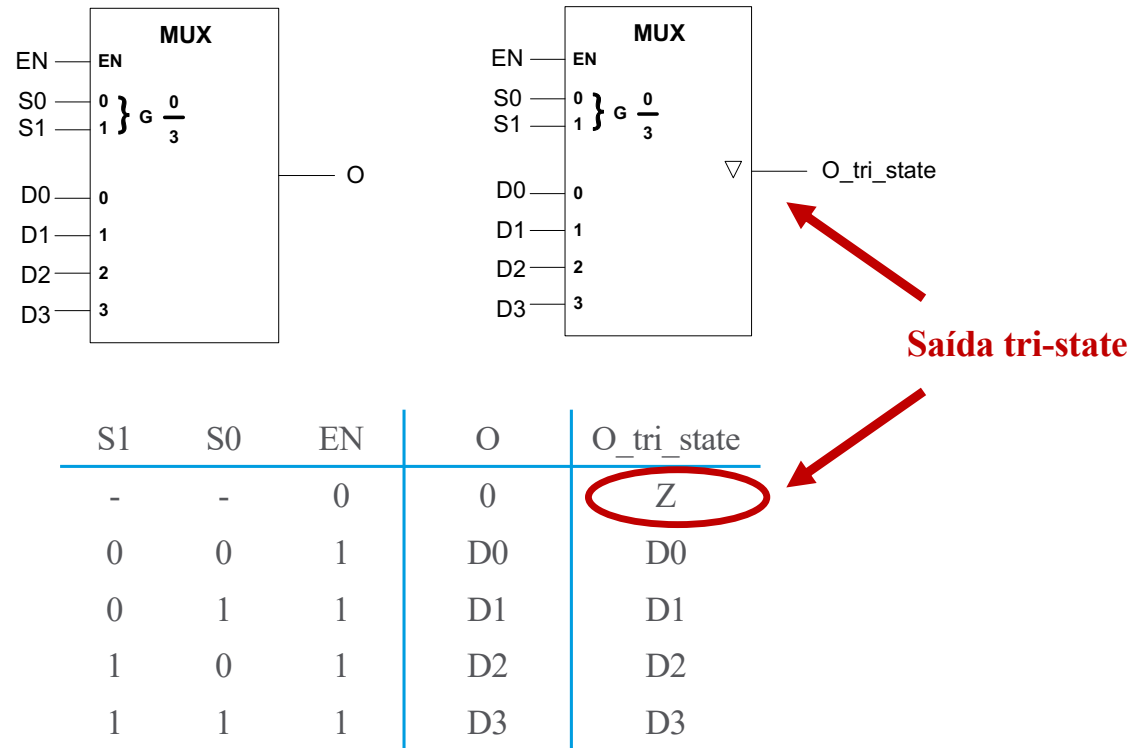

Multiplexer

 


- Multiplexers: exemplos de componentes

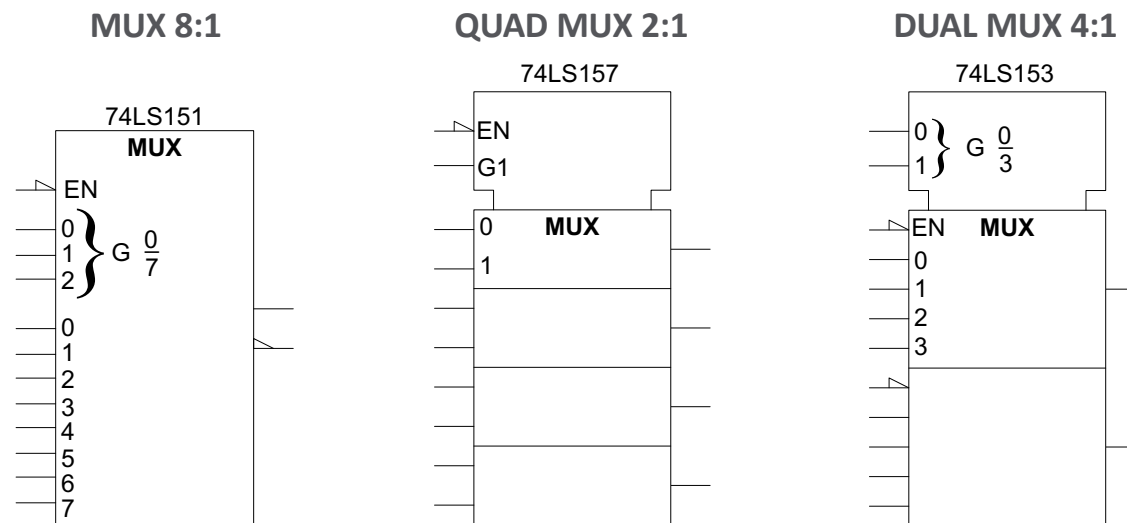

- Nos 3 exemplos, os sinais de Enable são activos a zero (a activação do funcionamento normal do componente acontece quando $EN=0$).
- O 74151 tem uma saída suplementar que é a negação da outra.



Demultiplexer

 

- Demultiplexer:


- O demultiplexer é um circuito combinatório que permite, através da especificação dos sinais de seleção, encaminhar a entrada para uma das N saídas.

Exemplo: Demultiplexer 1:4

 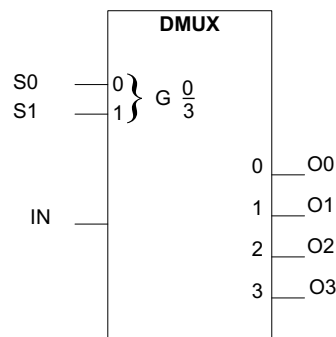

S1	S0	O0	O1	O2	O3
0	0	IN	0	0	0
0	1	0	IN	0	0
1	0	0	0	IN	0
1	1	0	0	0	IN

Demultiplexer

 

- Demultiplexer: estrutura interna


S ₁	S ₀	O ₀	O ₁	O ₂	O ₃
1	0				
0	0	IN	0	0	0
0	1	0	IN	0	0
1	0	0	0	IN	0
1	1	0	0	0	IN

$$O_0 = IN \cdot \overline{S_1} \cdot \overline{S_0}$$


$$O_2 = IN \cdot S_1 \cdot \overline{S_0}$$

$$O_1 = IN \cdot \overline{S_1} \cdot S_0$$

$$O_3 = IN \cdot S_1 \cdot S_0$$

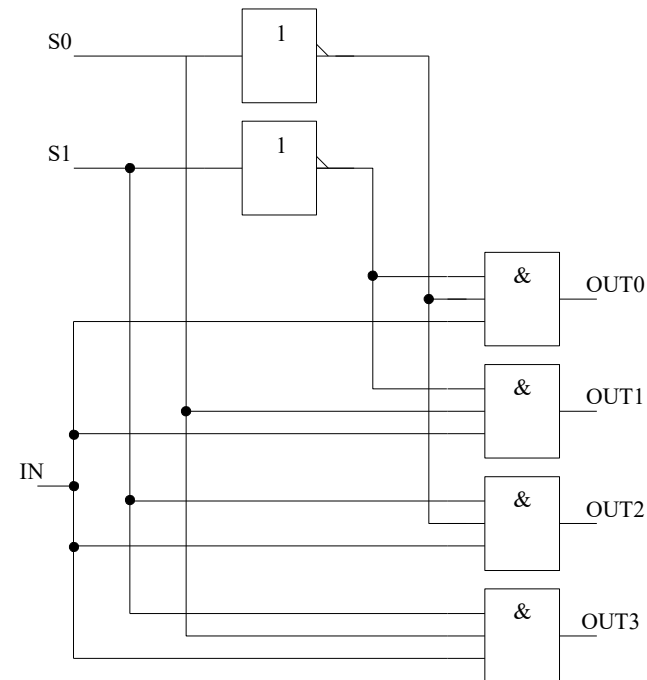


Demultiplexer

 


- Demultiplexeres e Descodificadores:


DUAL DECODER 2:4

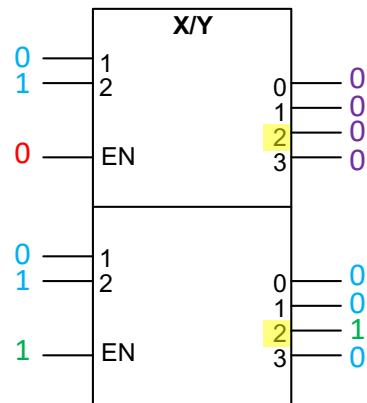

DUAL DMUX 1:4

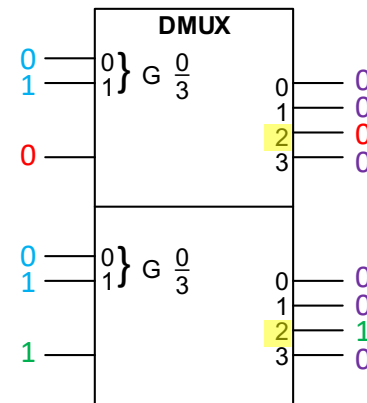

Demultiplexer

 


• Demultiplexeres e Descodificadores:


- Um **descodificador** com *enable* é equivalente a um **demultiplexer**, sendo as entradas de dados do primeiro as entradas de selecção do segundo e a entrada de *enable* do primeiro a entrada de dados do segundo.

Nota: os 2 símbolos abaixo referem a mesma funcionalidade do circuito.


DUAL DECODER 2:4

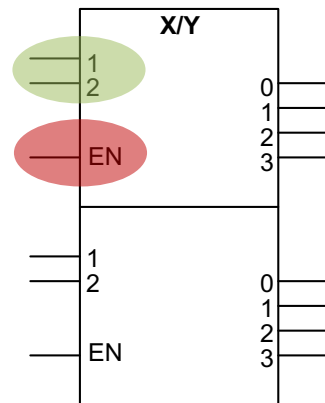

DUAL DMUX 1:4

 


Demultiplexer

 


- **Demultiplexeres e Descodificadores:**

- Um **descodificador** com *enable* é equivalente a um **demultiplexer**, sendo as entradas de dados do primeiro as entradas de seleção do segundo e a entrada de *enable* do primeiro a entrada de dados do segundo.

Exemplo:

 

 



- Descodificadores: aplicações (f. combinatórias)

- Realização de funções combinatórias de 3 variáveis com decoders 3:8

$$f1(X,Y,Z) = \sum m(1,5,7)$$

$$f2(X,Y,Z) = \sum m(0,3,4)$$

 

 



- Descodificadores: aplicações (f. combinatórias)

- Realização de funções combinatórias de 3 variáveis com decoders 3:8 com saídas ativas a 0.

$$f1(X,Y,Z) = \sum m(1,5,7)$$

$$f2(X,Y,Z) = \sum m(0,3,4)$$

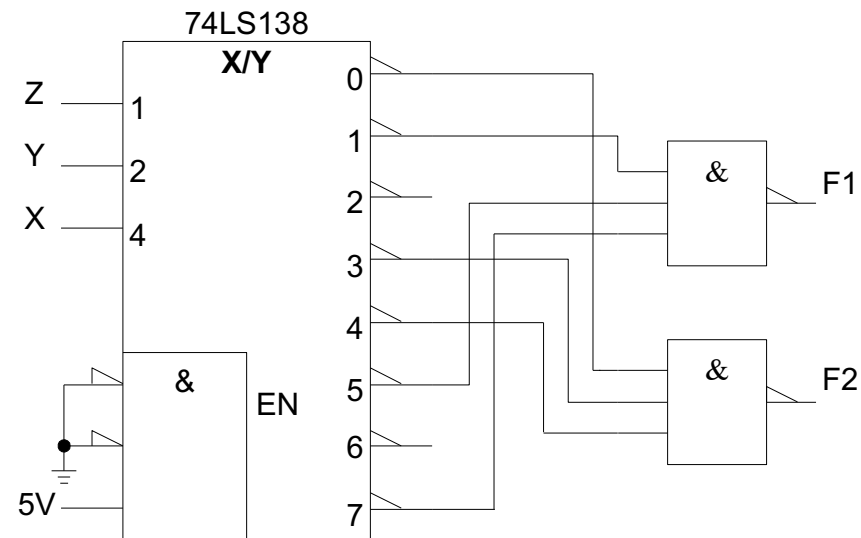

 



- Multiplexers: aplicações (f. combinatórias)

- Exemplo de realização de funções combinatórias de 2 variáveis com MUX 4:1

$$F = \bar{A} + A\bar{B}$$

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

 

- Multiplexers: aplicações (f. combinatórias)

- Exemplo de realização de funções combinatórias de 3 variáveis com MUX 4:1

$$F = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}C + ABC$$


A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0


$F = 1$

$F = C$

$F = 0$


$F = \bar{C}$

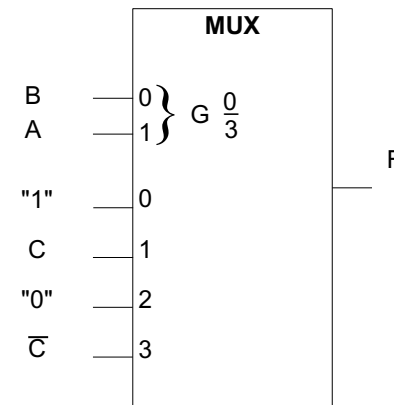


 

- Descodificadores: aplicações (descodificação)

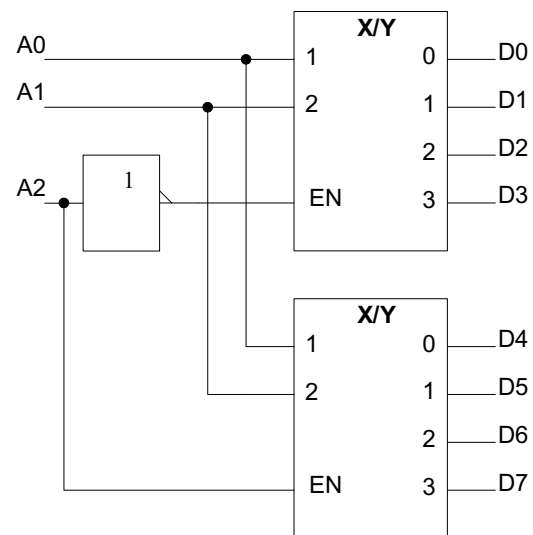
- Exemplo de realização de um DECODER 3:8 tendo por base 2 DECODERs 2:4




 

- Multiplexers: aplicações (multiplexagem)

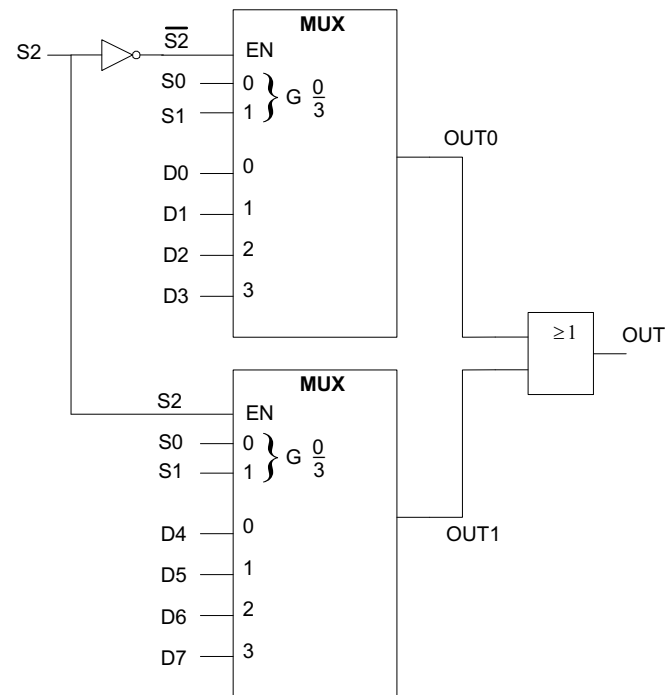
- Exemplo de realização de um MUX 8:1 tendo por base 2 MUXs 4:1




 

- Multiplexers: aplicações (multiplexagem)

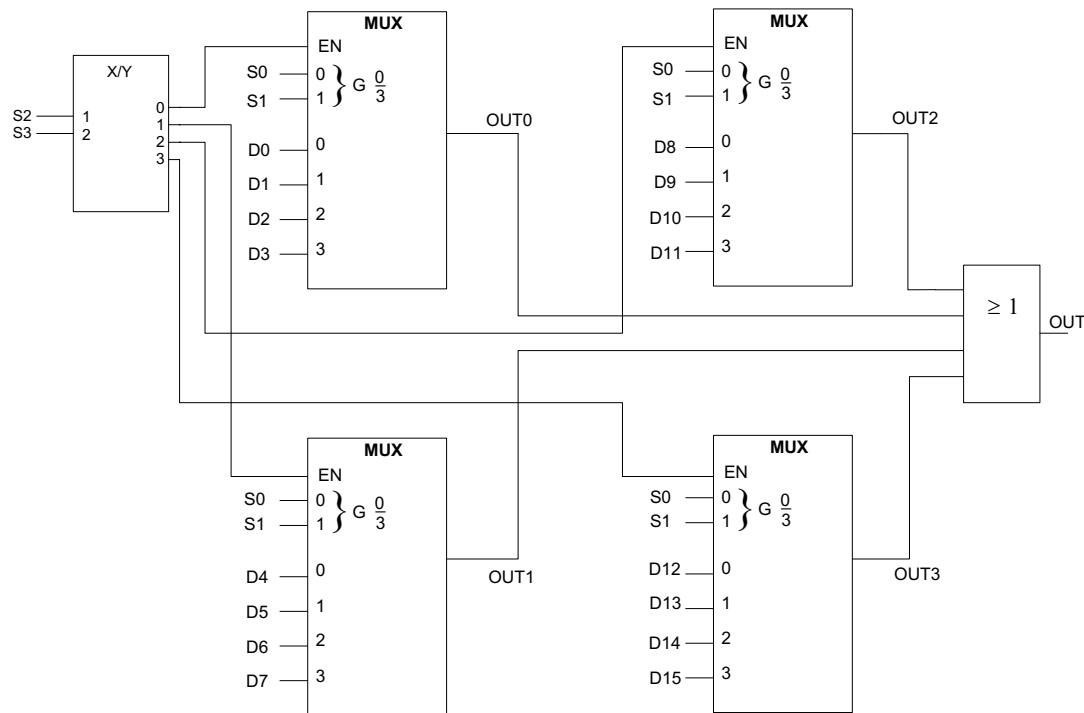
- Exemplo de realização de um MUX 16:1 tendo por base 4 MUXs 4:1




 


- Multiplexers: aplicações (multiplexagem)

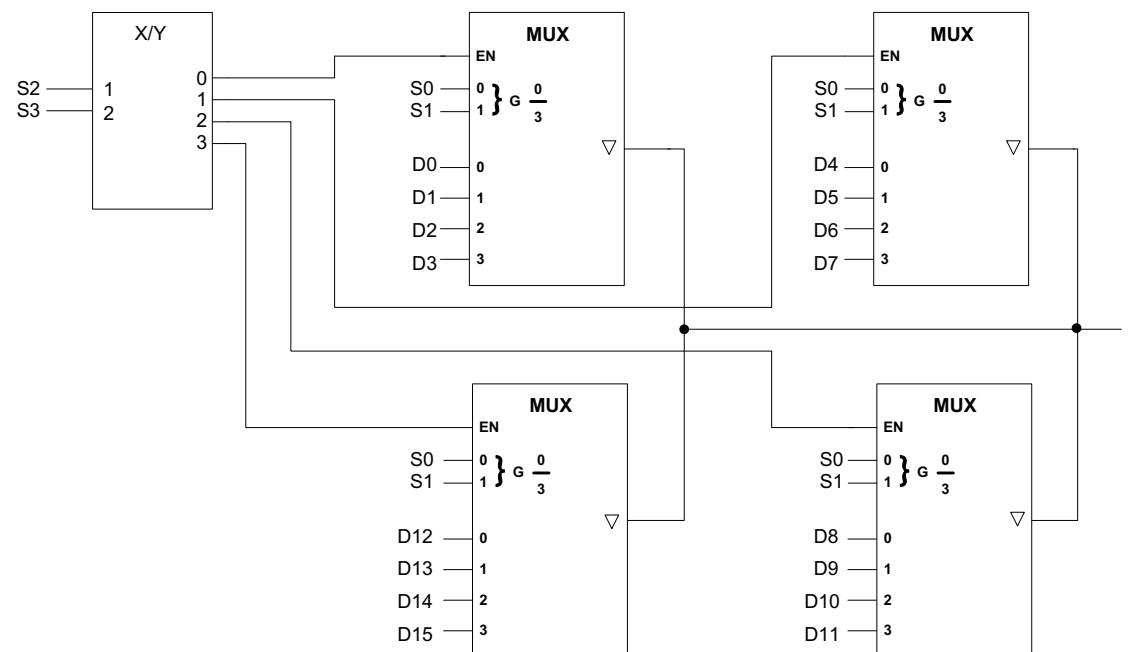
- Exemplo de realização de um MUX 16:1 tendo por base 4 MUXs 4:1 tri-state



 


Circuitos Aritméticos

 

 

Somadores elementares

Somadores

 


- **Circuito para soma aritmética**


- Exemplo: Somador de 2 números de 4 bits cada.

$$\begin{array}{r}
 7 \\
 + 2 \\
 \hline
 9
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 0\ 1\ 1\ 0 \quad \leftarrow \text{Carry} \\
 0\ 1\ 1\ 1 \\
 + 0\ 0\ 1\ 0 \\
 \hline
 1\ 0\ 0\ 1
 \end{array}$$

- A estrutura mais simples resolve 1 bit de cada vez:


C4	C3	C2	C1	
	A3	A2	A1	A0
+	B3	B2	B1	B0
C4	S3	S2	S1	S0

 


 


• Circuito semi-somador

 
- O circuito semi-somador (em inglês, half-adder) soma 2 bits de entrada (sem transporte anterior) e produz 1 bit da soma e 1 bit de transporte.



  - Corresponde p.ex. ao 1º passo do algoritmo de soma: soma os 2 bits de menor peso e obtém 1 bit S0 da soma e o transporte C1 para o passo seguinte.



Somadores

 



- Circuito semi-somador

A	B	C_{out}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$C_{out} = A \cdot B$$


$$S = A \oplus B$$

 


 


- **Circuito somador completo**

 
- O circuito somador completo (em inglês, full-adder) soma 3 bits de entrada (incluindo o transporte anterior) e produz 1 bit da soma e 1 bit de transporte.



  - Por exemplo, no 2º passo: soma 3 bits A1 e B1 e o transporte C1 do passo anterior, e obtém 1 bit S1 da soma e o transporte C2 para o passo seguinte.



Somadores

 

- Somador completo

A	B	C _{in}	C _{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

S:


		A B			
		00	01	11	10
C _{in}	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0


$$\begin{aligned}
 S &= \overline{C_{in}} \cdot \overline{A} \cdot B + \overline{C_{in}} \cdot A \cdot \overline{B} \\
 &\quad + C_{in} \cdot \overline{A} \cdot \overline{B} + C_{in} \cdot A \cdot B \\
 &= A \oplus B \oplus C_{in}
 \end{aligned}$$

C_{out}:


		A B			
		00	01	11	10
C _{in}	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1
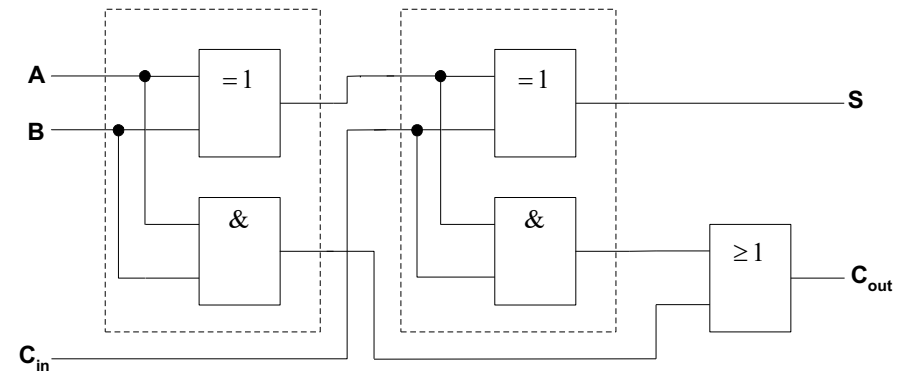
$$\begin{aligned}
 C_{out} &= A \cdot B + C_{in} \cdot A + C_{in} \cdot B \\
 &= A \cdot B + C_{in} \cdot (A \oplus B)
 \end{aligned}$$



 


 - Somador em cascata (ripple carry adder)



- O “Ripple Carry Adder” é o somador mais simples possível (que requer menos portas lógicas).
- Existem inúmeros circuitos alternativos para diversos compromissos velocidade/área.


Somadores

 


 - Exemplo: somador de 4 bits


- 74LS283 - somador de 4 bits completo:

- Soma:
 - 2 números de 4 bits cada
 - 1 bit de carry-in.
- Gera:
 - Resultado da soma, com 4 bits
 - 1 bit de carry-out.



 

Representação de números com sinal

 

- Representação de números negativos

- Módulo + Sinal**


- O bit mais significativo representa o sinal, e os restantes bits representam o seu valor absoluto.

Ex.: -9 = 10001001

- O valor zero tem duas representações...**

Decimal	Módulo + Sinal
+7	0111
+6	0110
+5	0101
+4	0100
+3	0011
+2	0010
+1	0001
+0	0000
-0	1000
-1	1001
-2	1010
-3	1011
-4	1100
-5	1101
-6	1110
-7	1111
-8	-

?

 

- Representação de números negativos

- Complemento para 1**

- O complemento para 1 de N, em n bits, é definido como $(2^n - 1) - N$.
- $2^n - 1$ é um número constituído por n 1's.
- Subtrair de 1 equivale a inverter o bit:
 $1 - 0 = 1$ e $1 - 1 = 0$.
- Portanto, complementar para 1 corresponde a inverter todos os bits ($0 \rightarrow 1$ e $1 \rightarrow 0$).


Ex.: $-9 = 11110110$

(= $11111111 - 00001001 = 255_{10} - 9_{10}$).

- O valor zero tem duas representações...**

Decimal	Complemento para 1
+7	0111
+6	0110
+5	0101
+4	0100
+3	0011
+2	0010
+1	0001
+0	0000
-0	1111
-1	1110
-2	1101
-3	1100
-4	1011
-5	1010
-6	1001
-7	1000
-8	-

?

 

- Representação de números negativos

- Complemento para 2**

- O complemento para 2 de N , em n bits, é definido como $2^n - N$ para $N \neq 0$, e 0 para $N = 0$.
- Portanto, complementar para 2 corresponde a complementar para 1 e somar 1.


Ex.: $-9 = 11110111$

($= 100000000 - 00001001 = 256_{10} - 9_{10}$).

- Na prática, o complemento para 2 pode ser formado do seguinte modo: mantém-se todos os 0's menos significativos e o primeiro 1, e invertem-se todos os outros bits mais significativos.
- Uma única representação para o valor zero.**

Decimal	Complemento para 2
+7	0111
+6	0110
+5	0101
+4	0100
+3	0011
+2	0010
+1	0001
+0	0000
-0	-
-1	1111
-2	1110
-3	1101
-4	1100
-5	1011
-6	1010
-7	1001
-8	1000

?

 


• Números binários com sinal

- As operações usando o sistema de sinal e valor são mais complicadas, devido à necessidade de gerir separadamente o sinal e o valor.
- Por isso, são normalmente utilizadas representações em complemento.
- A representação em complemento para 2 é habitualmente preferida em sistemas digitais por ter uma única representação para o valor zero, e por as operações envolvidas serem mais simples.

Decimal	Complemento para 2	Complemento para 1	Módulo + Sinal
+7	0111	0111	0111
+6	0110	0110	0110
+5	0101	0101	0101
+4	0100	0100	0100
+3	0011	0011	0011
+2	0010	0010	0010
+1	0001	0001	0001
+0	0000	0000	0000
-0	-	1111	1000
-1	1111	1110	1001
-2	1110	1101	1010
-3	1101	1100	1011
-4	1100	1011	1100
-5	1011	1010	1101
-6	1010	1001	1110
-7	1001	1000	1111
-8	1000	-	-


?

Representação de números com sinal

 

- Extensão do sinal (complemento para 2)
 - Representação de um número utilizando um determinado número de bits, através da adição/remoção de bits à esquerda iguais ao bit de sinal

Exemplos:

 

- Extensão do sinal (complemento para 2)
 - Representação de um número utilizando um determinado número de bits, através da adição/remoção de bits à esquerda iguais ao bit de sinal


Exemplos:

$$0100 = +4 \text{ (4 bits)} \quad \rightarrow \quad 00000100 = +4 \text{ (8 bits)}$$

$$1011 = -5 \text{ (4 bits)} \quad \rightarrow \quad 11111011 = -5 \text{ (8 bits)}$$


$$0010 = +2 \text{ (4 bits)} \quad \rightarrow \quad 010 = +2 \text{ (3 bits)}$$
 
$$1010 = -6 \text{ (4 bits)} \quad \rightarrow \quad ??? = -6 \text{ (3 bits)}$$



Operações com números com sinal

Representação de números com sinal

 

• Soma aritmética de números com sinal usando complemento para 2

- A soma aritmética de dois números binários com sinal, representados em complemento para 2, é obtida pela simples adição dos dois números incluindo os bits de sinal. O último “carry out” não é considerado.

Exemplos:

$$\begin{array}{r}
 4 \quad \boxed{0000} \\
 + 3 \quad + 0011 \\
 \hline
 7 \quad 0111
 \end{array}$$


$$\begin{array}{r}
 4 \quad \boxed{1100} \\
 + (-3) \quad + 1101 \\
 \hline
 1 \quad 0001
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 -4 \quad \boxed{0000} \\
 + 3 \quad + 0011 \\
 \hline
 -1 \quad 1111
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 -4 \quad \boxed{1100} \\
 + (-3) \quad + 1101 \\
 \hline
 -7 \quad 1001
 \end{array}$$

Decimal	Complemento para 2
+7	0111
+6	0110
+5	0101
+4	0100
+3	0011
+2	0010
+1	0001
0	0000
-1	1111
-2	1110
-3	1101
-4	1100
-5	1011
-6	1010
-7	1001
-8	1000

Subtractores

 

- Subtracção de números com sinal


- A subtracção de 2 números binários com sinal, representados em complemento para 2, é realizada de forma idêntica ao que acontece na representação decimal:
- Exemplo:

$$\begin{array}{r}
 5 \quad 0101 \\
 - 2 \quad -0010 \\
 \hline
 3 \quad 0011 \\
 \hline
 \boxed{00010} \quad \leftarrow \text{Borrow}
 \end{array}$$


- O bit de empréstimo (borrow) é um valor que vai ser retirado ao bit de peso seguinte.

Decimal	Complemento para 2
+7	0111
+6	0110
+5	0101
+4	0100
+3	0011
+2	0010
+1	0001
0	0000
-1	1111
-2	1110
-3	1101
-4	1100
-5	1011
-6	1010
-7	1001
-8	1000


Subtractores

 

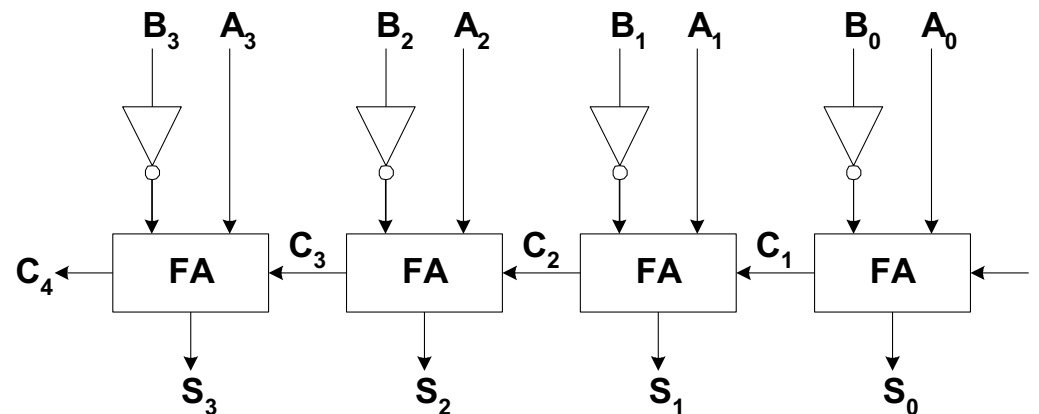- Subtracção de números com sinal usando complemento para 2
 - Complemento para 2 = (Complemento para 1) + 1
 - A complementação para 1 é realizada invertendo todos os bits do subtrator.
 - A adição de 1 é efectuada pondo o Carry inicial a 1.




Circuito somador/subtrator

 


- **Circuito somador/subtrator**

- As operações de adição e subtração são habitualmente combinadas num único somador genérico, através da inclusão de 1 porta ou-exclusivo em cada Full-Adder.
 - Quando o sinal de controlo SUBTRACT = 0, é realizada a adição $A + B$ (os operandos B_i não são invertidos e $C_0 = 0$).
 - Quando o sinal de controlo SUBTRACT = 1, é realizada a subtração $A - B$ (os operandos B_i são invertidos e $C_0 = 1$).

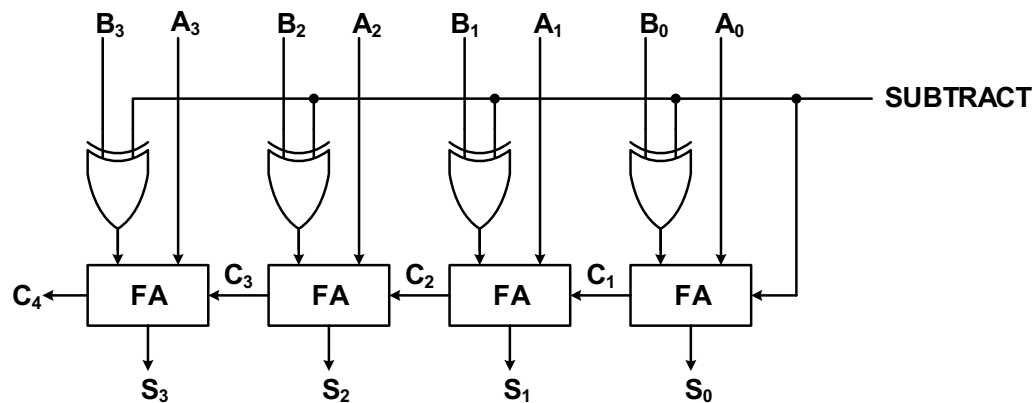

SUBTRACT	B_i	$Y_i = \text{SUBTRACT} \oplus B_i$	
0	0	0	$Y_i = B_i$
0	1	1	
1	0	1	$Y_i = B_i$
1	1	0	

Excesso

 



- Excesso (overflow)

$$\begin{array}{r}
 \boxed{0000} \\
 2 \quad 0010 \\
 + 5 \quad + 0101 \\
 \hline
 7 \quad 0111
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \boxed{0100} \\
 4 \quad 0100 \\
 + 5 \quad + 0101 \\
 \hline
 ??? \quad 1001
 \end{array}$$


Decimal	Complemento para 2
+7	0111
+6	0110
+5	0101
+4	0100
+3	0011
+2	0010
+1	0001
0	0000
-1	1111
-2	1110
-3	1101
-4	1100
-5	1011
-6	1010
-7	1001
-8	1000

 

 

- Excesso (overflow)

- Para se obter um resultado correcto, na adição e na subtracção, é necessário assegurar que o resultado tem um número de bits suficiente. Se somarmos dois números de N bits e o resultado ocupar $N+1$ bits diz-se que ocorreu um **overflow**.
- As unidades aritméticas digitais usam um número fixo de bits para armazenar os operandos e os resultados, sendo necessário detectar e sinalizar a ocorrência de um **overflow**.
 - Exemplo: um **overflow** pode ocorrer na adição se os dois operandos são ambos positivos ou se são ambos negativos.


 


- Excesso (overflow)


- A condição de overflow pode ser detectada por inspeção dos dois bits de carry mais significativos.

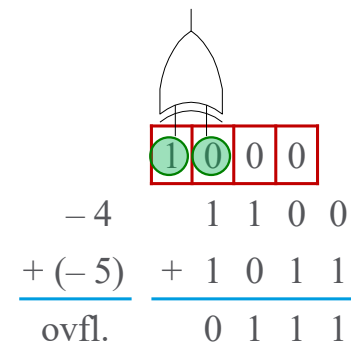 Exemplo:

$$Overflow = CarryOut_{N-1} \oplus CarryOut_{N-2}$$




Excesso

 


- Qual a diferença entre os sinais de *carry* e *overflow*?


Representação	$C = C_{N-1} = 1$	$O = 1$
SEM sinal	Excedeu a capacidade de representação	Sem significado
COM sinal	Sem significado	Excedeu a capacidade de representação

Circuito Comparador

 


 - **Comparador de números de 4 bits**
 - Este circuito faz a comparação de 2 números binários de 4 bits.
 - A comparação é realizada através de uma operação de subtração e análise do resultado.
 - O circuito pode ser ligado em cascata, para realizar comparações entre números de $N > 4$ bits, utilizando os 3 bits de entrada suplementares.




 


Unidade Lógica e Aritmética

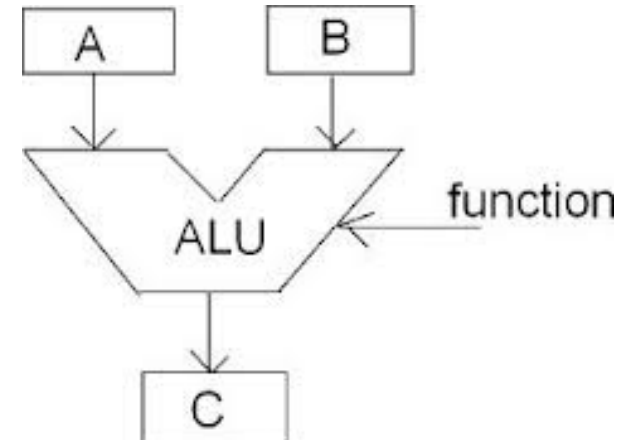


Circuito somador/subtractor

 


- Circuito somador/subtractor (revisão)

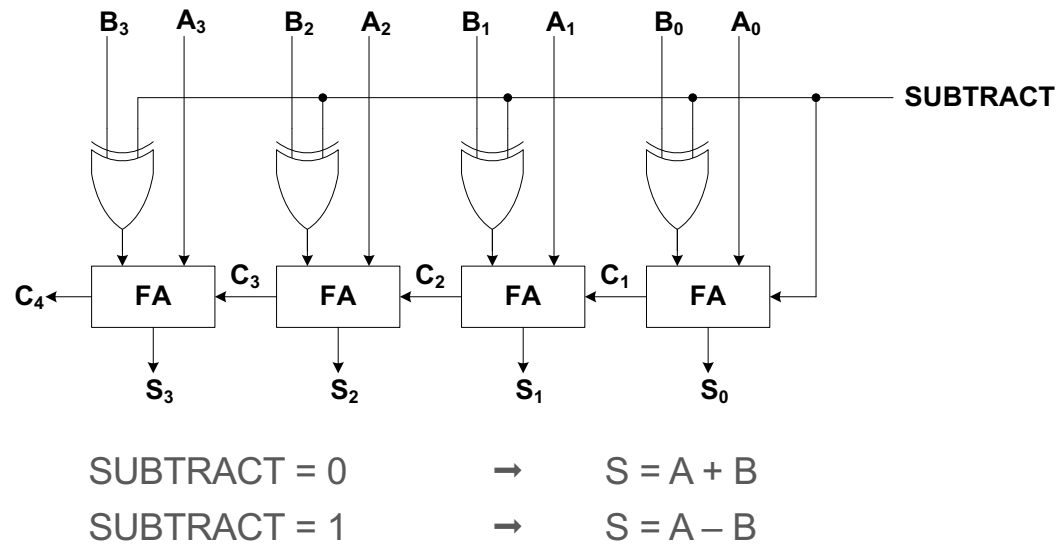

 - Será possível realizar unidades aritméticas mais completas com um único circuito combinatório?




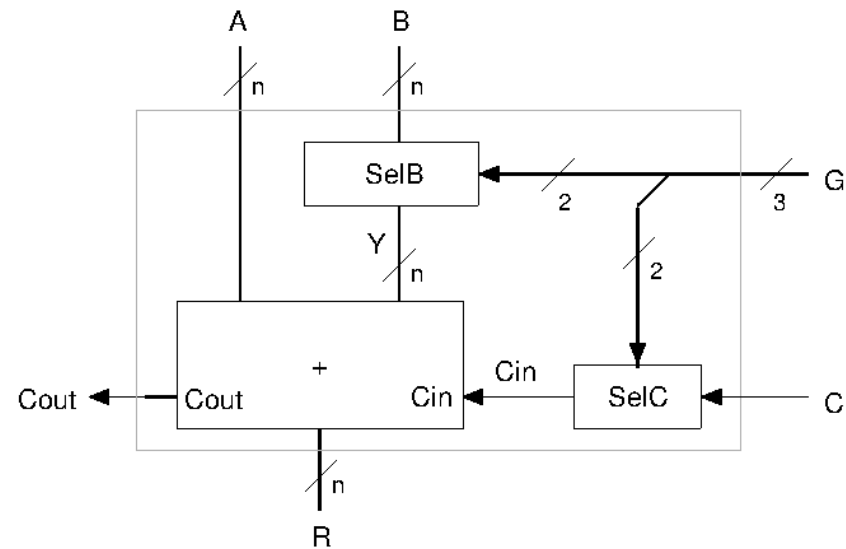- Unidade aritmética baseada num único circuito:





- A entrada **G** define o **tipo de operação**.

Unidade Aritmética

 


 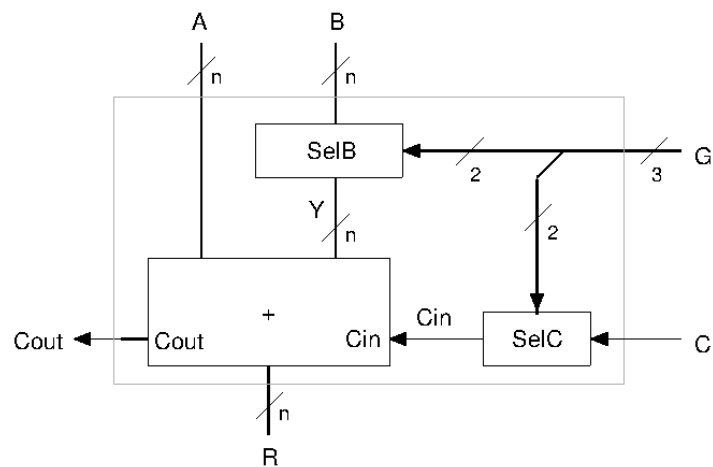- Unidade aritmética baseada num único circuito:





G_2G_0	Y_i
00	B_i
01	$\overline{B_i}$
10	1
11	0

Unidade Aritmética

 


 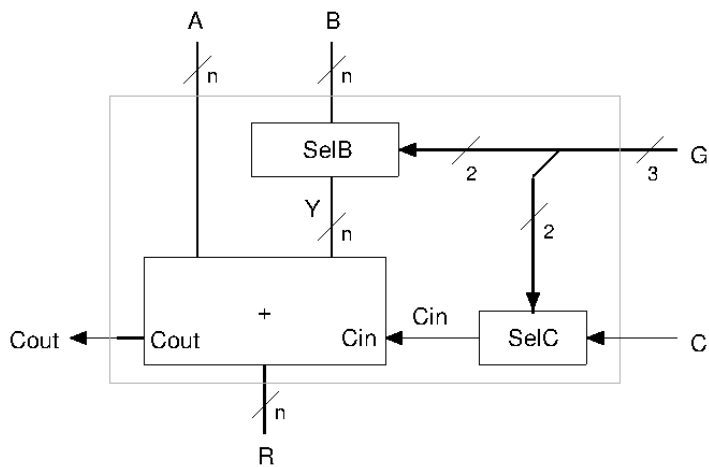- Unidade aritmética baseada num único circuito:




G_1G_0	C_{in}
00	0
01	1
10	C
11	C

Unidade Aritmética

 


 - Unidade aritmética baseada num único circuito:




$G_2G_1G_0$	Y_i	C_{in}	Operação
000	B_i	0	

G_2G_0	Y_i	G_1G_0	C_{in}
00	B_i	00	0
01	$\overline{B_i}$	01	1
10	1	10	C
11	0	11	C

 

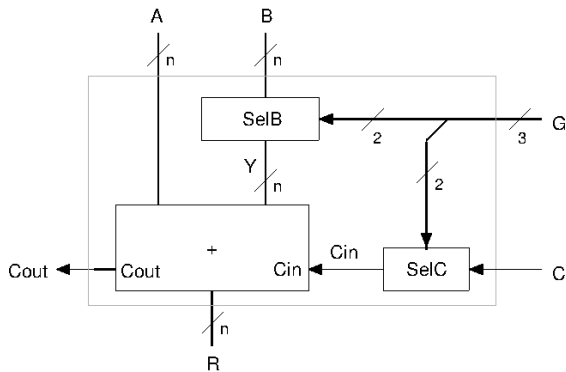
- Unidade aritmética baseada num único circuito:



$G_2G_1G_0$	Y_i	G_1G_0	C_{in}
00	B_i	00	0
01	$\overline{B_i}$	01	1
10	1	10	C
11	0	11	C


$G_2G_1G_0$	Y_i	C_{in}	Operação
000	B_i	0	$R \leftarrow A + B$ Soma
001	$\overline{B_i}$	1	$R \leftarrow A - B$ Subtração
010	B_i	C	$R \leftarrow A + B + C$ Soma com bit de transporte
011	$\overline{B_i}$	C	$R \leftarrow A - B - \overline{C}$ Subtração com transporte negado
100	1	0	$R \leftarrow A - 1$ Decremento
101	0	1	$R \leftarrow A + 1$ Incremento
110	1	C	$R \leftarrow A - \overline{C}$ Decremento, se C=0
111	0	C	$R \leftarrow A + C$ Incremento, se C=1

 
$$\begin{aligned}
 & \overline{A+B+C_{in}} \\
 &= \overline{A+B+C_{in}+1-1} \\
 &= \overline{(A+B+1)+C_{in}-1} \\
 & \quad A-B \\
 &= (A-B) - (1-C_{in}) \\
 &= (A-B) - \overline{C_{in}} \\
 & \quad \text{Borrow}
 \end{aligned}$$



- Multiplicação (representação sem sinal)

A				1	1	0	1	Multiplicando	
B	x			1	0	1	0	Multiplicador	
				0	0	0	0	Produto parcial	
			1	1	0	1		Produto parcial	
		0	0	0	0			Produto parcial	
		1	1	0	1			Produto parcial	
M		1	0	0	0	0	1	0	Resultado

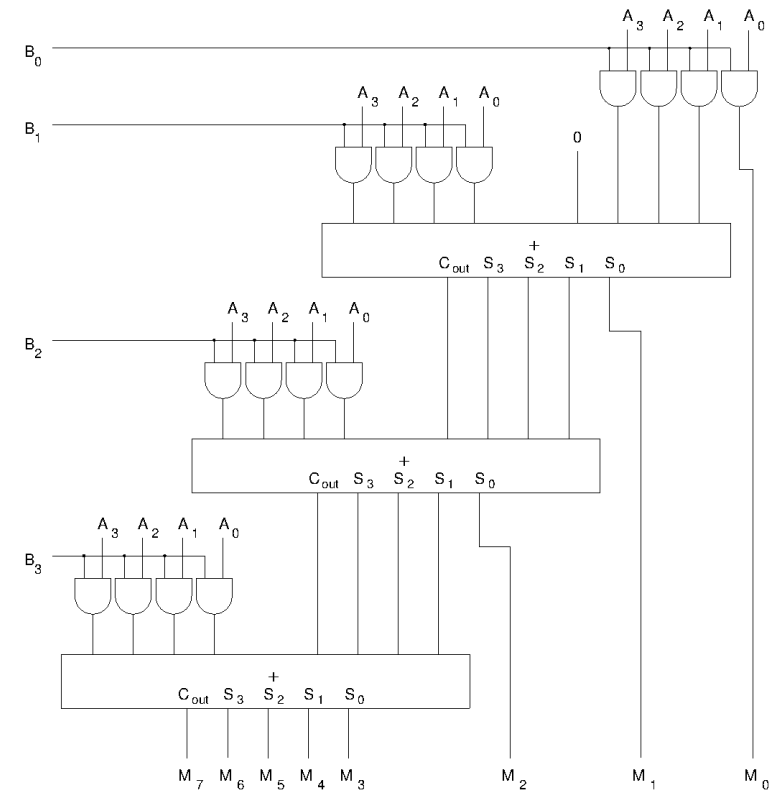

 

- Caso particular: multiplicação por uma potência inteira de 2

Exemplo:

$$6 \times 4 = 24$$

$$\Leftrightarrow (0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0) \times 4 = 24$$

$$\Leftrightarrow (0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0) \times 2^2 = 24$$

$$\Leftrightarrow 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 24$$


Ou seja: $000110 \times 4 = 011000$



Deslocamento à esquerda de 2
posições

A multiplicação pela k potência de 2 (i.e. 2^k) corresponde a deslocar os bits do operando em k posições para a esquerda.

Outras Operações

 


- Divisão

Dividendo	Divisor
1 0 0 1 0 0 1 1	0 1 0 1
- 0 1 0 1	0 0 0 1 1 1 0 1
-----	Quociente
0 1 0 0 0	
- 0 1 0 1	

0 0 1 1 0	
- 0 1 0 1	

0 0 0 1 1 1	
- 0 1 0 1	

0 0 1 0	Resto

 

- **Divisão**

- Não tem uma sequência fixa de operações elementares
- O número seleccionado de bits do dividendo em cada passo é variável

+


- Operação pouco frequente, na maioria das aplicações
- Operação complexa



- Implementada tipicamente através de uma sequência de operações mais simples



Programa

 

- Caso particular: divisão por uma potência inteira de 2

Exemplo:

$$36 \div 4 = 9$$

$$\Leftrightarrow (1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0) \div 4 = 9$$

$$\Leftrightarrow (1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0) \div 2^2 = 9$$


$$\Leftrightarrow (1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0) = 9$$

Ou seja: $100100 \div 4 = 1001$




Deslocamento à direita de 2 posições

 
A divisão pela k potência de 2 (i.e. 2^k) corresponde a deslocar os bits do operando em k posições para a direita.




- **Unidade Lógica e Aritmética**

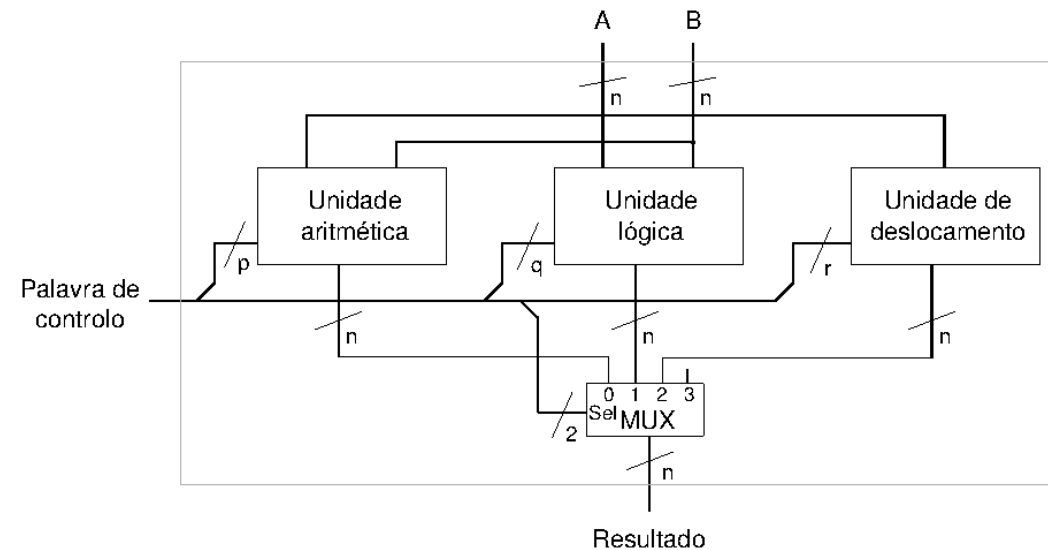- Circuito combinatório que implementa as operações:
 - **Aritméticas**
 - **Lógicas**
 - **Deslocamento**




 

- Unidade Aritmética

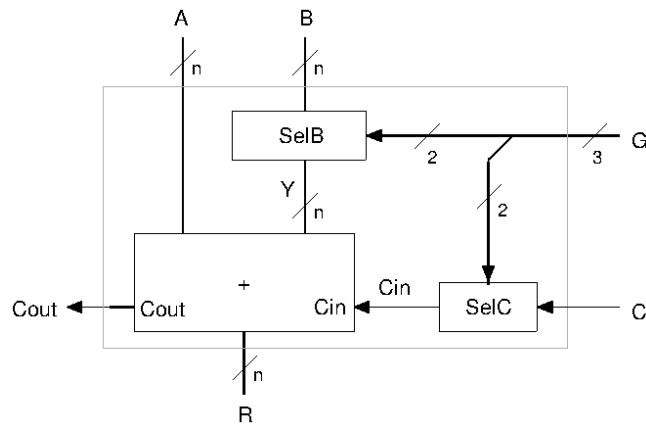



$G_2G_1G_0$	Y_i	C_{in}		Operação
000	B_i	0	$R \leftarrow A + B$	Soma
001	$\overline{B_i}$	1	$R \leftarrow A - B$	Subtracção
010	B_i	C	$R \leftarrow A + B + C$	Soma com bit de transporte
011	$\overline{B_i}$	C	$R \leftarrow A - B - \overline{C}$	Subtracção com transporte negado
100	1	0	$R \leftarrow A - 1$	Decremento
101	0	1	$R \leftarrow A + 1$	Incremento
110	1	C	$R \leftarrow A - \overline{C}$	Decremento, se C=0
111	0	C	$R \leftarrow A + C$	Incremento, se C=1

 

- **Unidade Lógica e Aritmética**

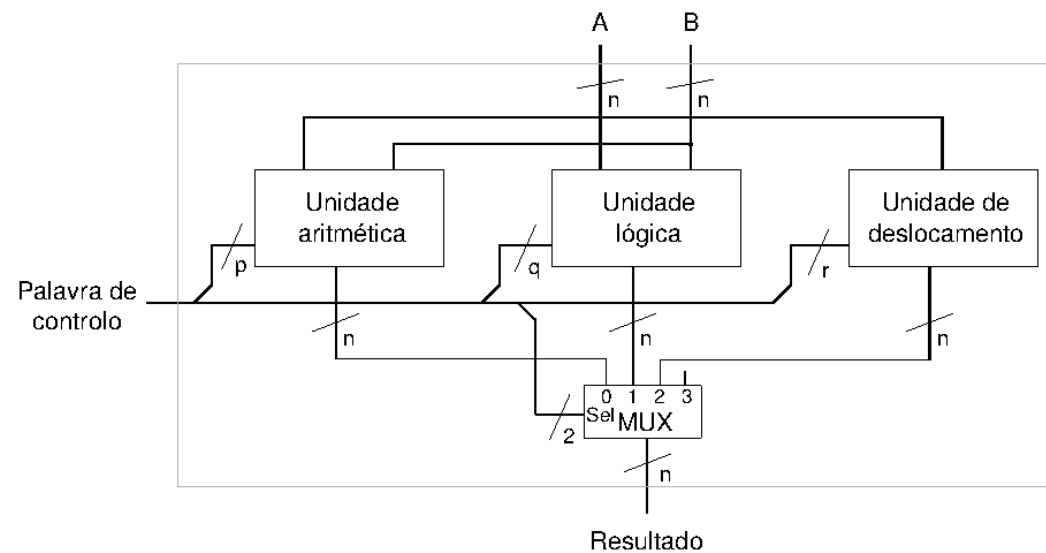- Circuito combinatório que implementa as operações:
 - **Aritméticas**
 - **Lógicas**
 - **Deslocamento**




 


• Unidade Lógica

- As operações lógicas aplicam-se individualmente a cada bit dos operandos de entrada:
 
$$R \leftarrow A \wedge B \Leftrightarrow R \leftarrow A_{n-1} \wedge B_{n-1} \mid A_{n-2} \wedge B_{n-2} \mid \dots \mid A_0 \wedge B_0$$




H_1H_0		Operação
00	$R \leftarrow \overline{A}$	Complemento
01	$R \leftarrow A \wedge B$	Conjunção
10	$R \leftarrow A \vee B$	Disjunção
11	$R \leftarrow A \oplus B$	Disjunção exclusiva

 


- **Unidade Lógica e Aritmética**

- Circuito combinatório que implementa as operações:


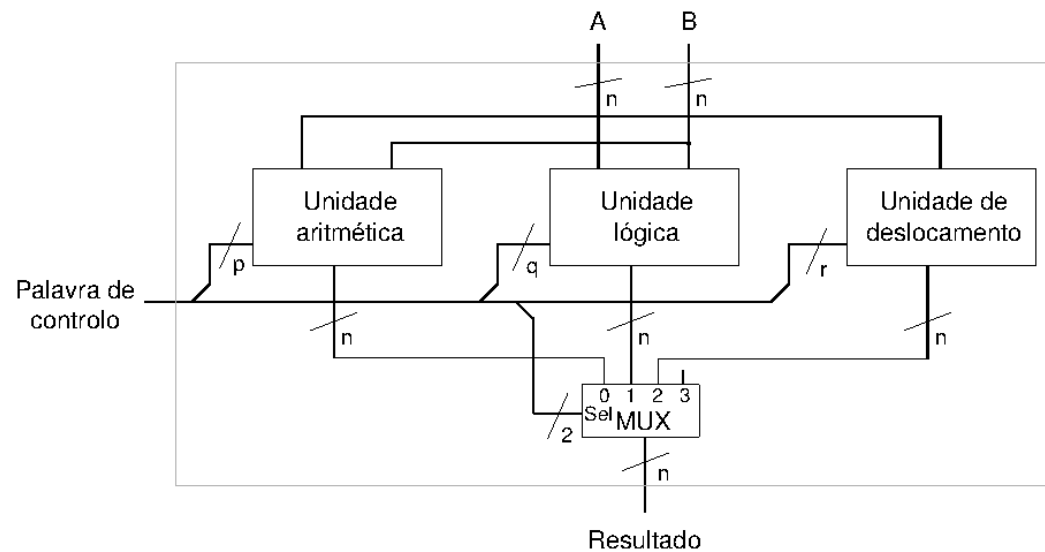
- **Aritméticas**
- **Lógicas**
- **Deslocamento**




 


• Operações de deslocamento



- Deslocamento simples

  



- Deslocamento aritmético

  


- Rotação

  


- Rotação com transporte

  


 

- Unidade de deslocamento


$J_2 J_1 J_0$		Operção
000	$R \leftarrow SHR A$	Deslocamento lgico  direita
001	$R \leftarrow SHL A$	Deslocamento lgico  esquerda
010	$R \leftarrow SHRA A$	Deslocamento aritmtico  direita
011	$R \leftarrow SHLA A$	Deslocamento aritmtico  esquerda
100	$R \leftarrow ROR A$	Rotao  direita
101	$R \leftarrow ROL A$	Rotao  esquerda
110	$R \leftarrow RORC A$	Rotao  direita com transporte
111	$R \leftarrow ROLC A$	Rotao  esquerda com transporte

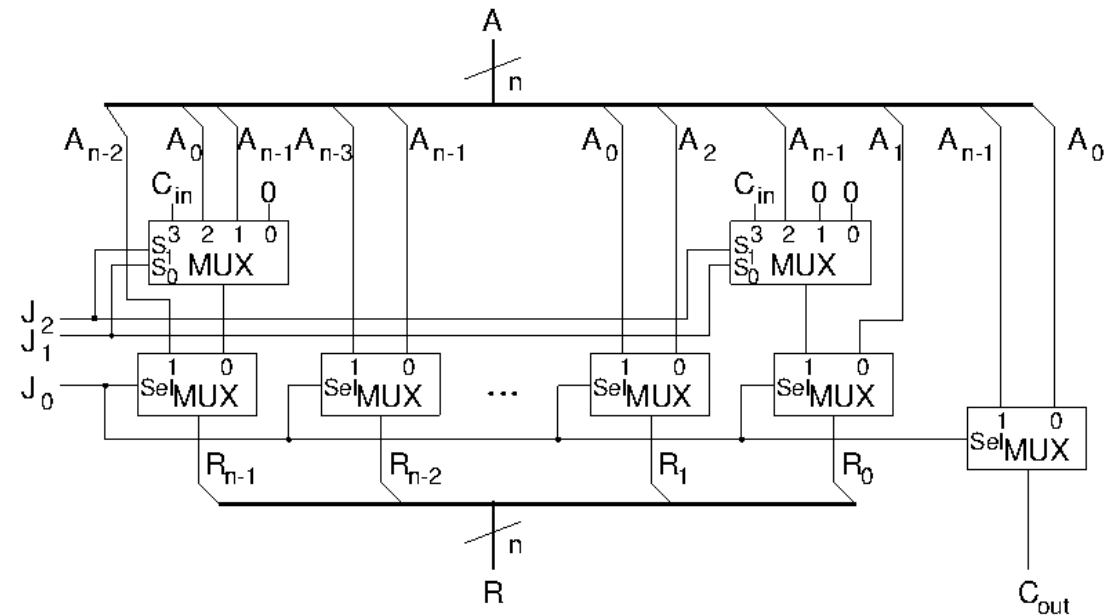


 


- **Unidade Lógica e Aritmética**

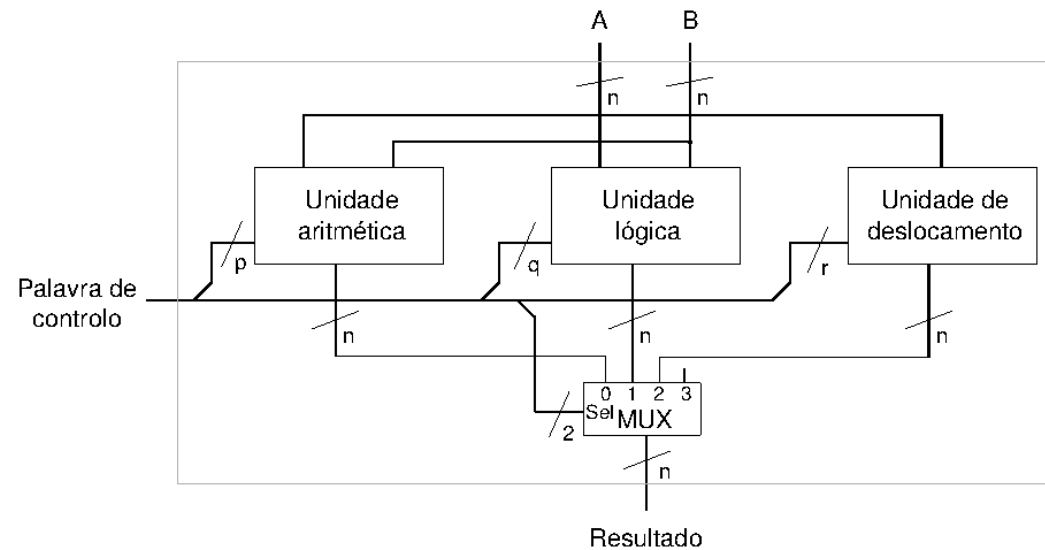- Circuito combinatório que implementa as operações:
 - **Aritméticas**
 - **Lógicas**
 - **Deslocamento**



 


Operações da unidade lógica e aritmética

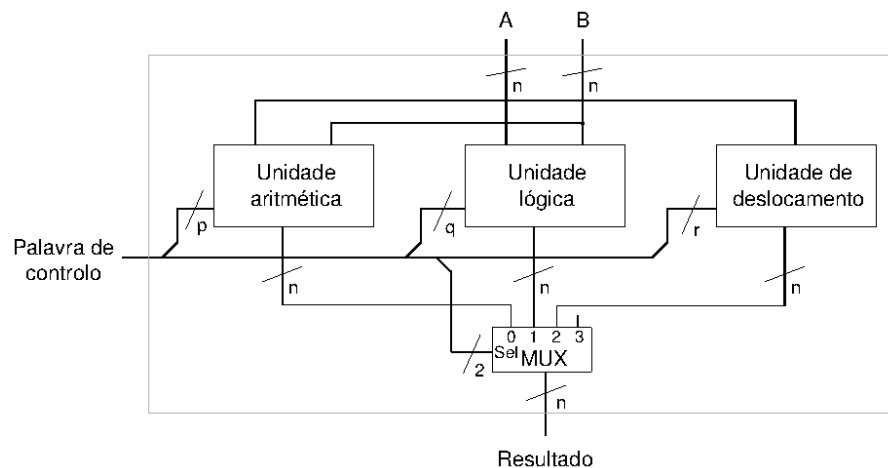


- A função realizada é definida por uma palavra de comando;
- Várias codificações possíveis.

$S_4S_3S_2S_1S_0$		Operação
00000	$R \leftarrow A + B$	Soma
00001	$R \leftarrow A - B$	Subtração
00010	$R \leftarrow A + B + C$	Soma com bit de transporte
00011	$R \leftarrow A - B - \overline{C}$	Subtração com transporte negado
00100	$R \leftarrow A - 1$	Decremento
00101	$R \leftarrow A + 1$	Incremento
00110	$R \leftarrow A - \overline{C}$	Decremento, se $C=0$
00111	$R \leftarrow A + C$	Incremento, se $C=1$
01-00	$R \leftarrow \overline{A}$	Complemento
01-01	$R \leftarrow A \wedge B$	Conjunção
01-10	$R \leftarrow A \vee B$	Disjunção
01-11	$R \leftarrow A \oplus B$	Disjunção exclusiva
10000	$R \leftarrow \text{SHR } A$	Deslocamento lógico à direita
10001	$R \leftarrow \text{SHL } A$	Deslocamento lógico à esquerda
10010	$R \leftarrow \text{SHRA } A$	Deslocamento aritmético à direita
10011	$R \leftarrow \text{SHLA } A$	Deslocamento aritmético à esquerda
10100	$R \leftarrow \text{ROR } A$	Rotação à direita
10101	$R \leftarrow \text{ROL } A$	Rotação à esquerda
10110	$R \leftarrow \text{RORC } A$	Rotação à direita com transporte
10111	$R \leftarrow \text{ROLC } A$	Rotação à esquerda com transporte
11---	$R \leftarrow A$	Transferência

 

- Bits de Estado (*flags*)

- Para além do resultado, as unidades lógicas e aritméticas disponibilizam também um conjunto de **bits de estado**, que reflectem o valor do resultado. Exemplos:
 - **Z** – activo quando o resultado corresponde ao valor zero;
 - **N** – activo quando o resultado corresponde a um valor negativo;
 - **P** – activo quando o resultado corresponde a um valor positivo;
 - **C** – activo quando o carry gerado aquando do cálculo do bit mais significativo do resultado é '1';
 - **O** – activo quando o resultado corresponde a uma situação de overflow.

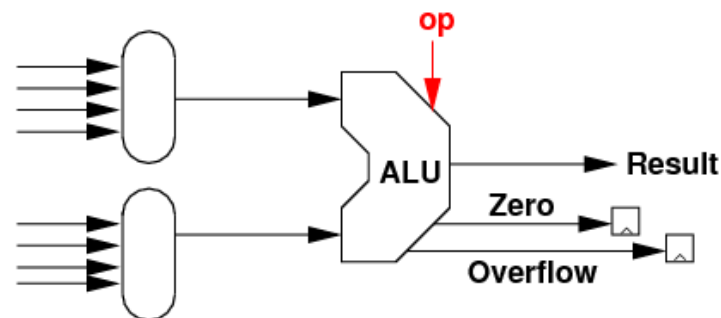



TÉCNICO LISBOA